

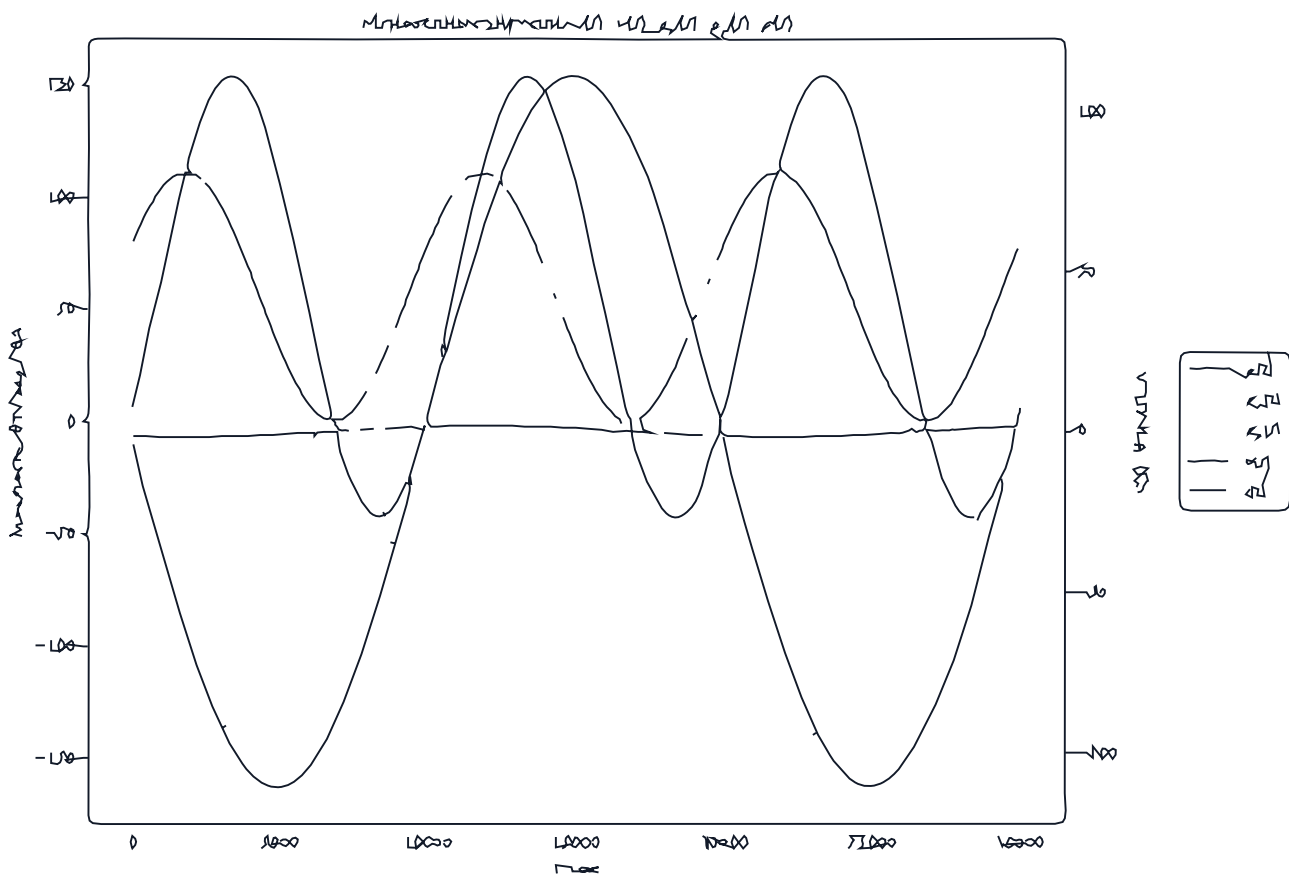


Рисунок 2.4 Мгновенные значения тока, напряжения и мощности

По графикам определяем амплитудные значения и подтверждаем среднюю активную мощность приемника

$$I_{\text{eff}} = 1.176 \text{ A}, U_{\text{eff}} = 111.107 \text{ V}$$

$$P = P_{\text{avg}} = 55.416 \text{ W}, Q = -81.618 \text{ var}$$