

Рисунок 112 - Потенциальная диаграмма

7. Рассчитать значение тока в цепи указанной преобразователем.
Методом эквивалентного источника тока

Расчетная схема с размыкнутой ветвью нагрузки показана на рис 113

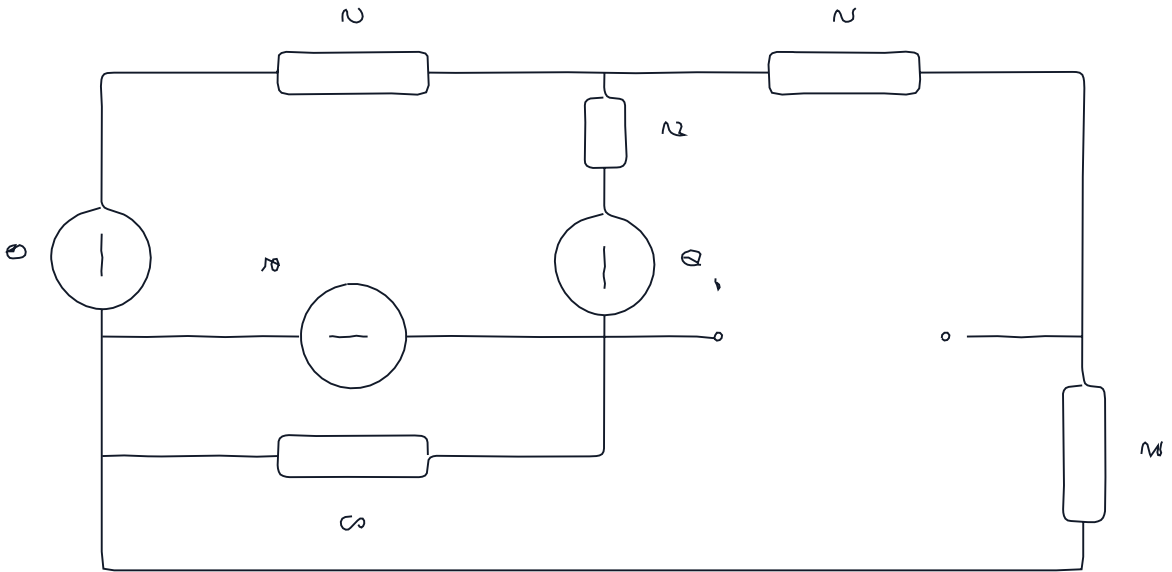


Рисунок 113 - Расчетная схема с размыкнутой ветвью нагрузки

1) Найдем выражение холостого хода U_{xx}

$$U_{xx} = \varphi_{R_2}^{(xx)} - \varphi_{R_1}^{(xx)} = 125 - (-93,59) = 247,69 \text{ V}$$

Определим эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавлении независимых источников

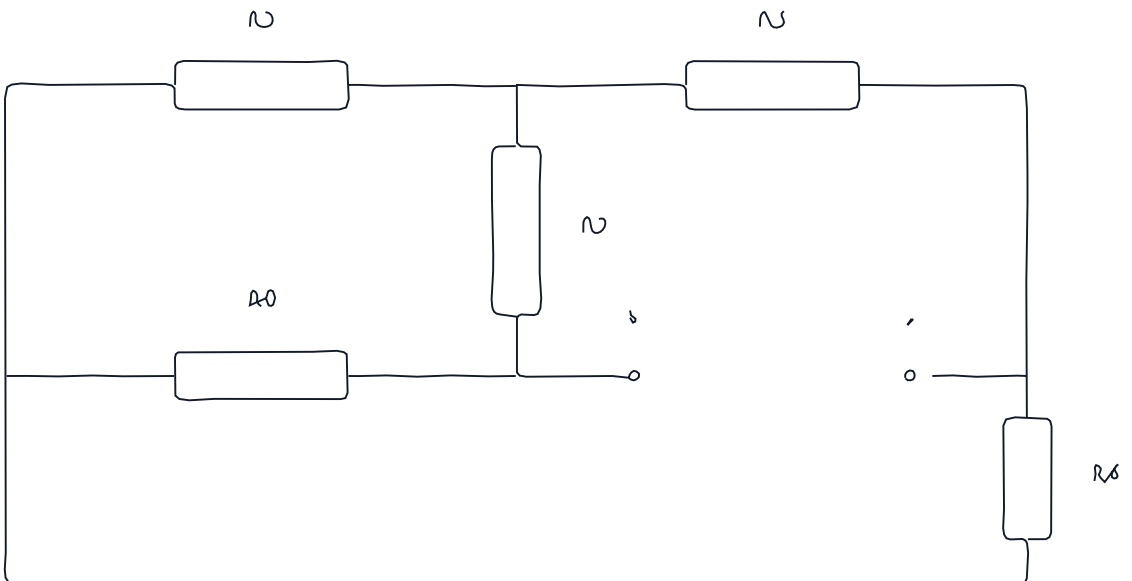


Рисунок 114 - Схема при подавлении независимых источников

2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы