

Определить эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавлении независимых источников

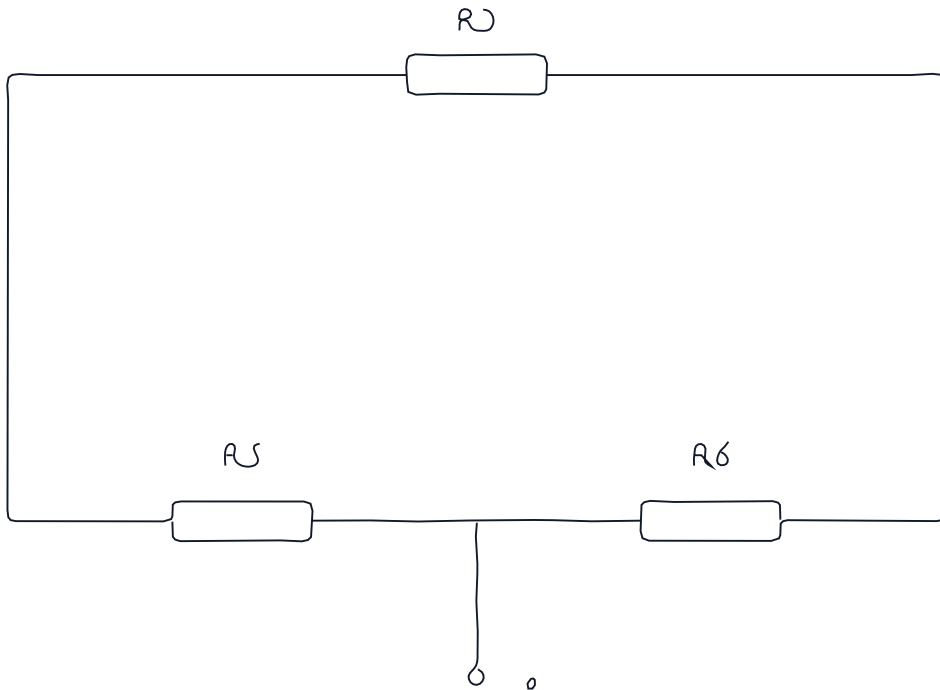
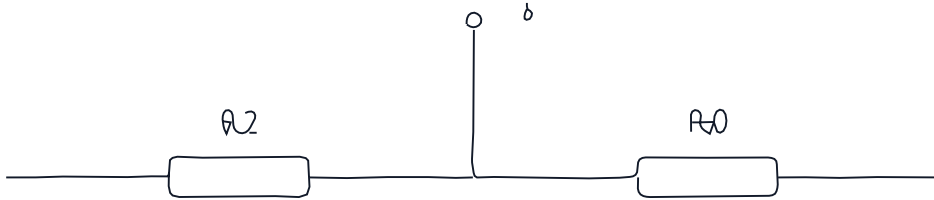


Рисунок 1.14 Схема при подавлении независимых источников

2) Найти эквивалентное сопротивление схемы

$$R_{eq} = \frac{U_{ab}}{I_{ab}} = \frac{18 \text{ В}}{1 \text{ А}} = 18 \text{ }\Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{18} = 0.055 \text{ С}$$

Для преобразования получена расчетная схема для определения тока нагрузки