

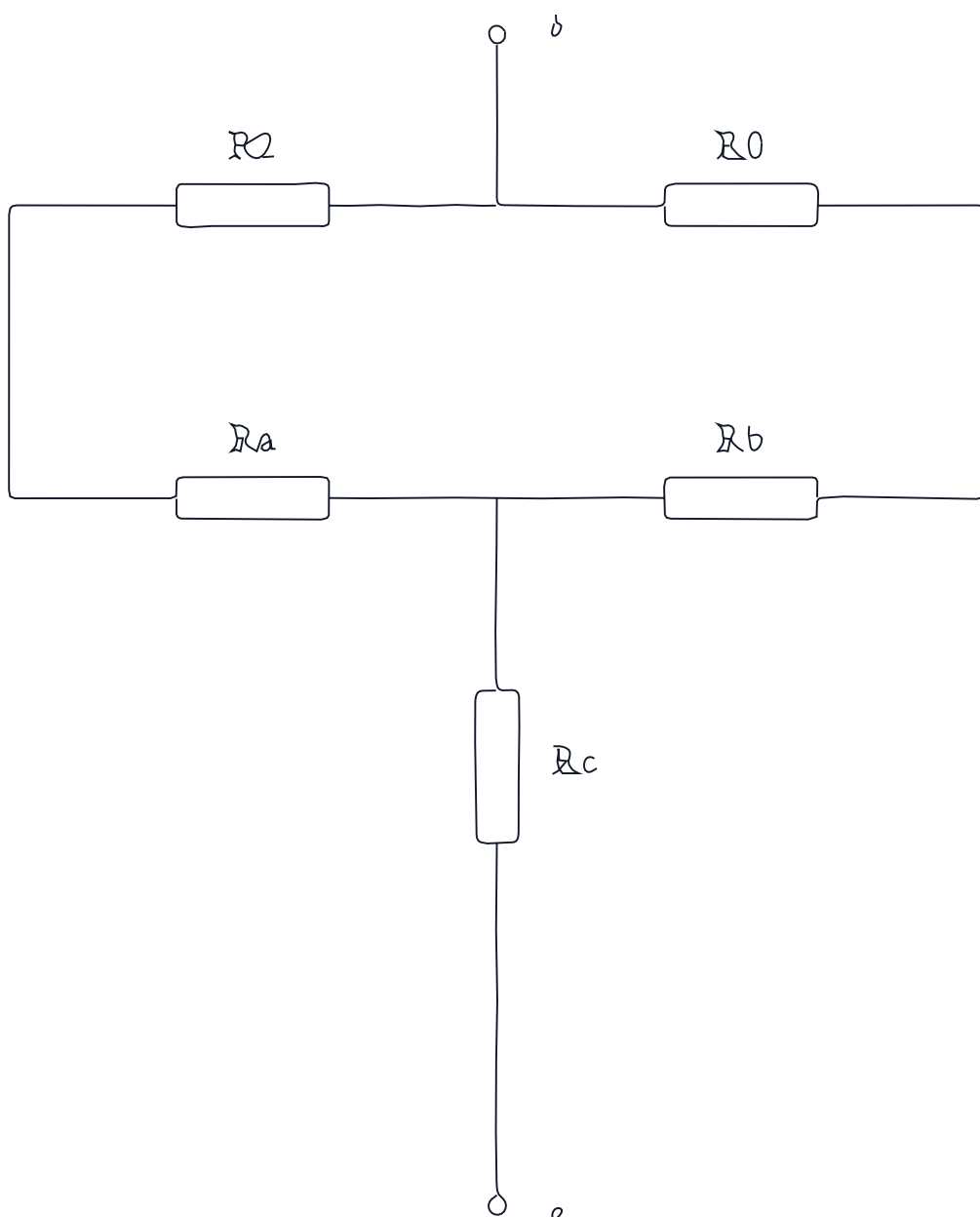


Рисунок 1.5 Преобразованная расчетная схема

3) Итого мы имеем по схеме эквивалентного источника тока

$$J_{eq} = \frac{U_{sc}}{R_{eq}} = \frac{140 \text{ В}}{20} = 7.237 \text{ А}$$

$$G_{R1} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{16} = 0.06258$$

$$I_1 = J_{eq} \frac{G_{R1}}{G_{eq} + G_{R1}} = 7.237 \frac{0.0525}{0.05 + 0.0525} = 4.02 \text{ А}$$