

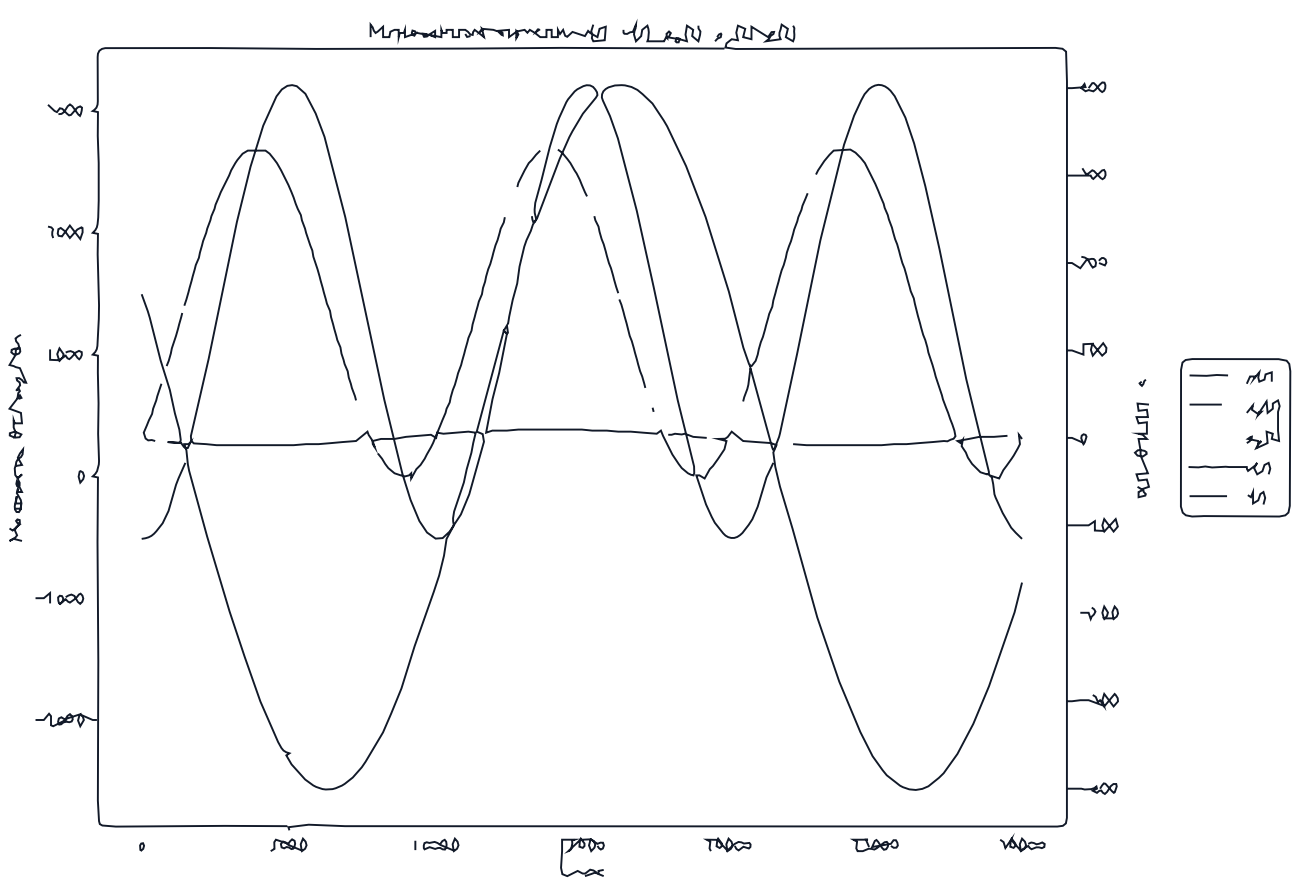


Рисунок 4 Мгновенные значения тока, напряжения и мощности

По графикам определяем амплитудные значения и подтверждаем среднюю активную мощность приемника

$$I_m = 9.254 \text{ A}, U_m = 403.288 \text{ V}$$

$$\overline{p} = P = 148.02 \text{ W}, Q = -1290.214 \text{ var}$$