

Уравнения для входящих контурных токов составлены по схеме и получаем

$$\begin{aligned} 34 I_1 - 5 I_2 + 9 I_3 &= -20 \\ -5 I_1 + 21 I_2 + 6 I_3 &= 120 \\ 9 I_1 + 6 I_2 + 30 I_3 &= 50 \end{aligned}$$

$$I_1 = -29032 \text{ A}, I_2 = 35484 \text{ A}, I_3 = 5160 \text{ A}$$
$$\Delta I_{\text{max}} = 0.01 \text{ A}$$