

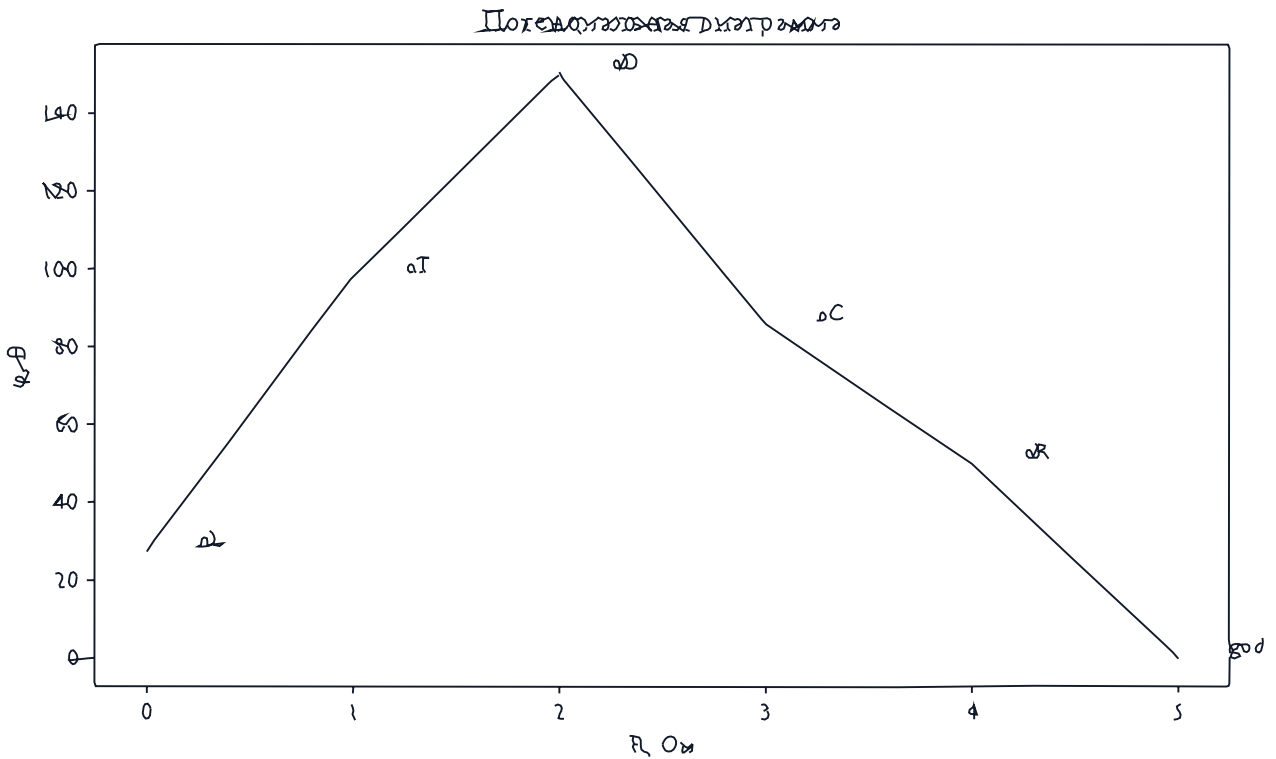


Рисунок 1.12 - Потенциальная диаграмма

7. Рассчитать значение тока в цепи указанной преподавателем.
Методом эквивалентного источника тока.

Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис 1.13

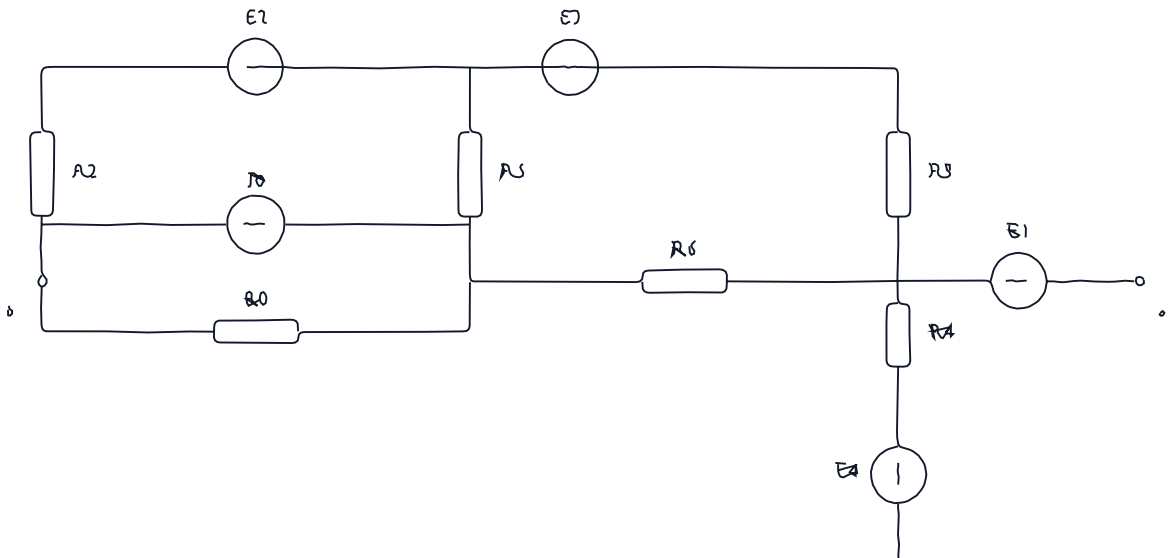


Рисунок 1.13 - Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки

1) Найдем напряжение холостого хода U_{xx}

$$U_{xx} = \varphi_{aI}^{(xx)} - \varphi_{aD}^{(xx)} = 17\,389 - 150 = -132\,611 \text{ В}$$

Определим эквивалентное сопротивление с учетом относительно ветви нагрузки