

в) Рассчитать значение тока в цепи, указанной представителем.

Методом эквивалентности источника э.д.

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяются параметрами эквивалентного источника ЭДС

1) Используем найденные ранее напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление

$$U_{xx} = \overset{(\infty)}{r_{L1}} - \overset{(\infty)}{r_{L2}} = 289 - 50 = 239 \text{ В}$$

$$I_{load} = \frac{U_{xx}}{r_{L1} + r_{L2}} = \frac{239}{920} = 0.26 \text{ А}$$