

2. ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЙ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА

Согласно схеме, на рис 2/2 определяем действующие значения напряжений на зажимах ветвей приемника.

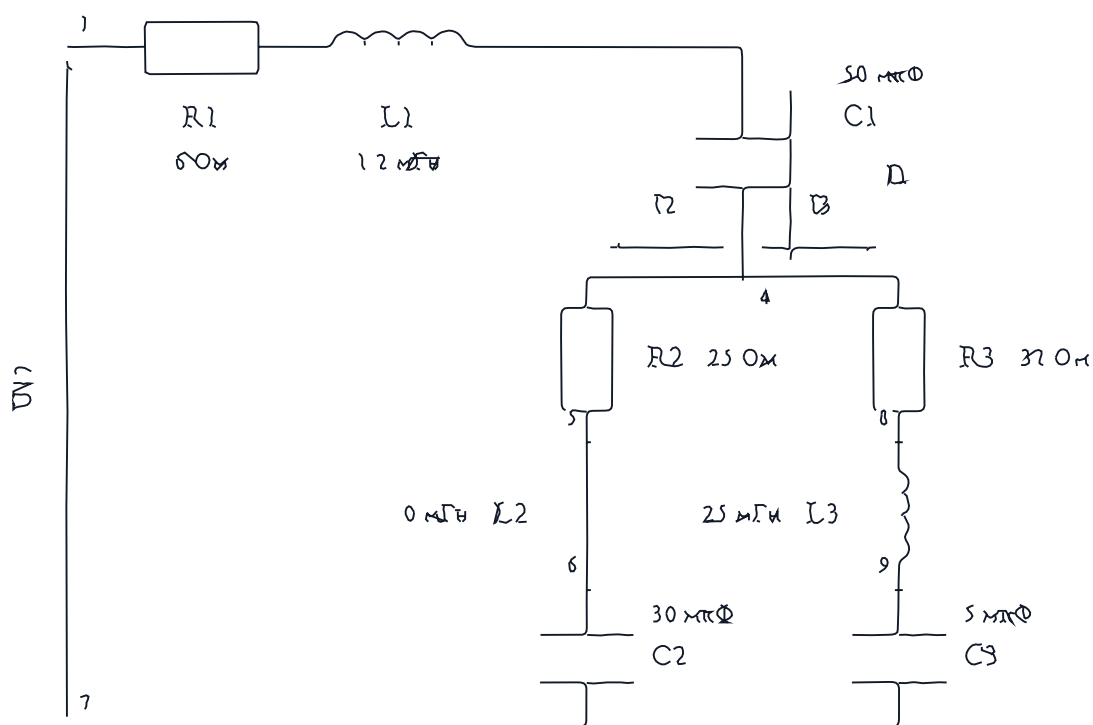


Рисунок 2/2 - Расчетная схема цепи

$$|I_1| = |0.13 - j3.65| = 3.648 \text{ A}, \quad |I_2| = |0.87 - j2.08| = 2.252 \text{ A}$$

$$|I_3| = |-0.74 - j1.57| = 1.733 \text{ A}$$

$$U_{17} = U_{12} + U_{23} + U_3 + U_5 + U_{56} + U_{67} = -9.01 - j83.38 \text{ V}$$