

$$u(t) = 118.606 \sin(\omega t - 96.16^\circ) \text{ В}$$

$$p_o(t) = \Re(Z_{eq, load}) i^2(t), p_p(t) = \Im(Z_{eq, load}) i^2(t), p(t) = u(t) i(t)$$

Графики представлены на рисунке 2.4

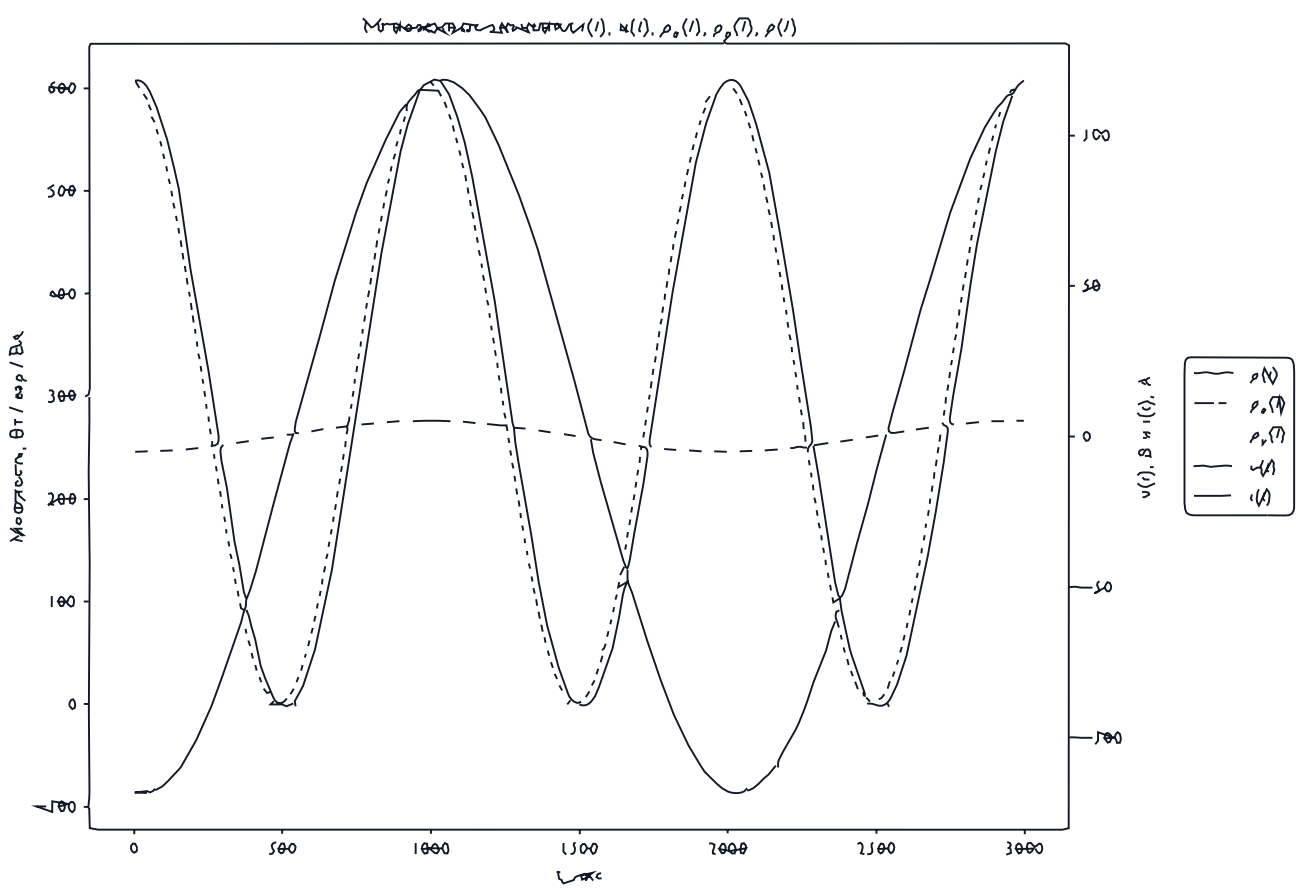


Рисунок 2.4 - Мгновенные значения тока, напряжения и мощности