

Задача №1

Расчет цепи постоянного тока

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис 1)

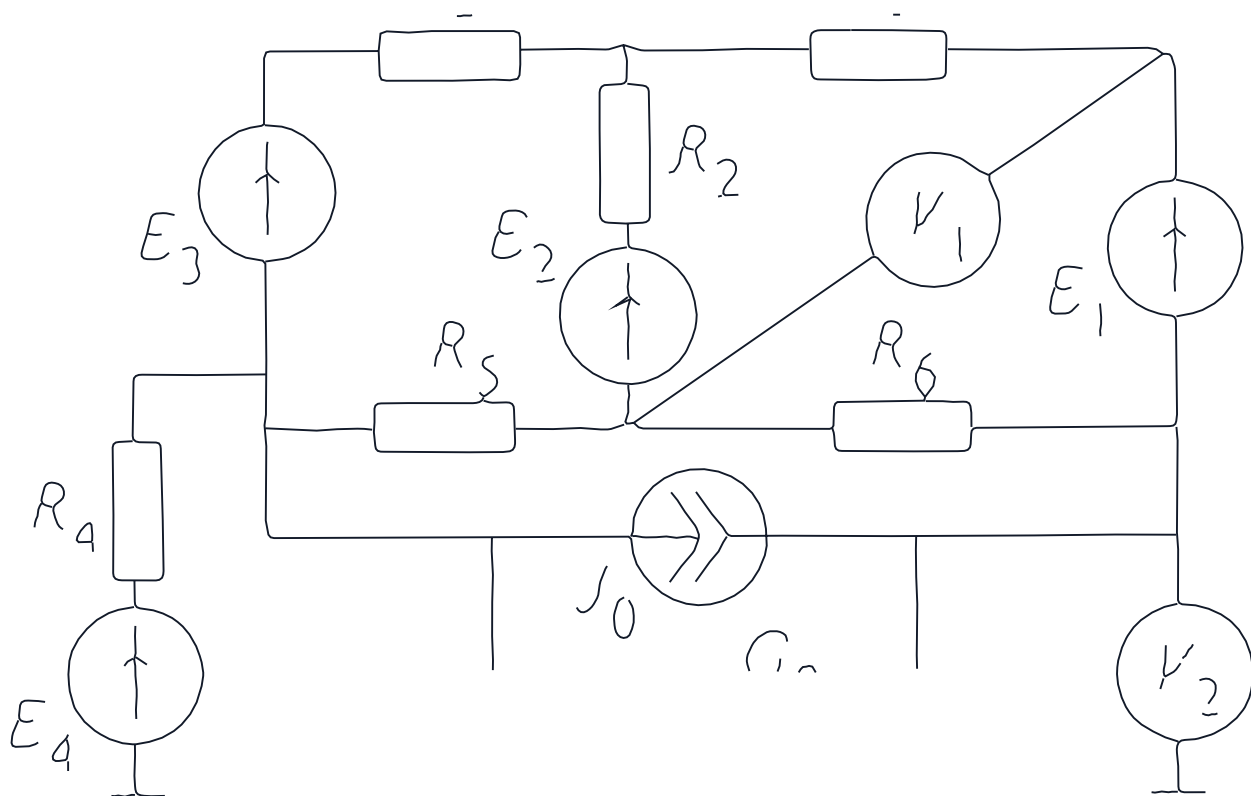


Рисунок 1) - Схема электрической цепи

Числовые данные приведены в таблице 1)

Таблица 1)

E												
14												
J_0	E_1	E_2	E_3	E_4	G_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	
12	90	100	60	120	0.3	25	9	7	16	6	18	

Требуется

1) Начертить граф цепи и составить матрицы инцидентности, контурности и узловых потенциалов.