

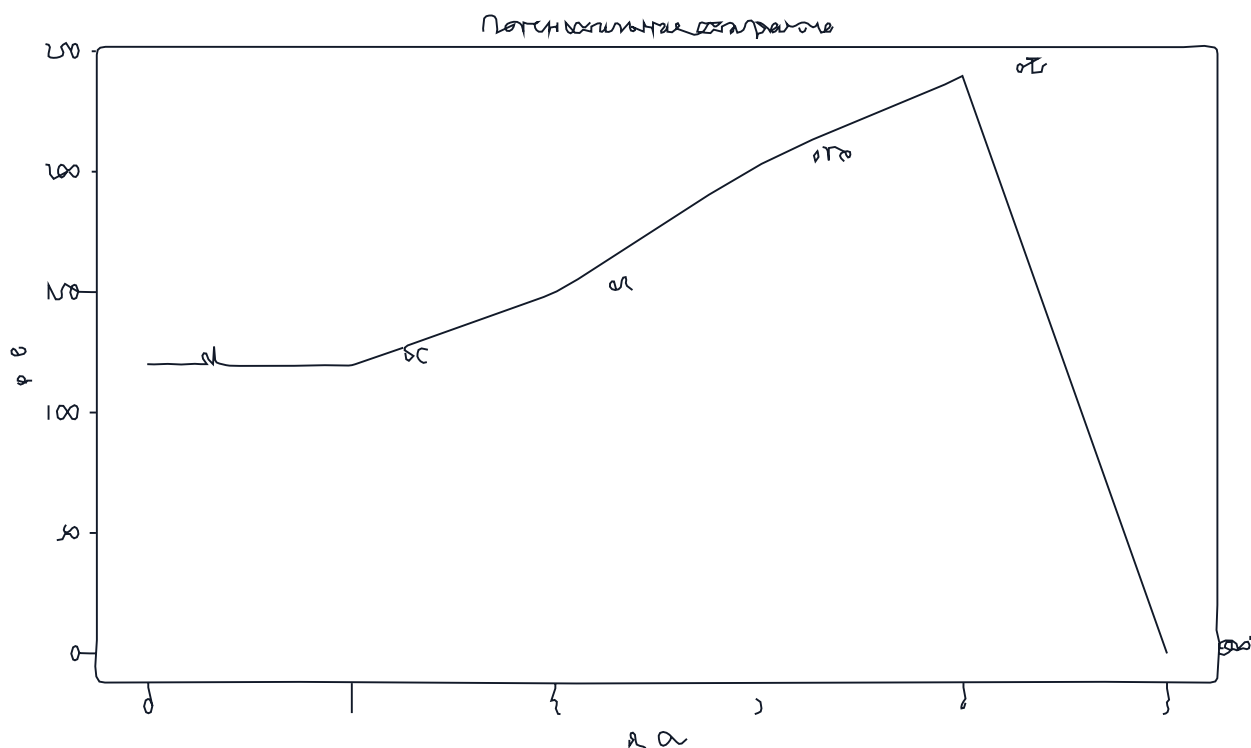


Рисунок 12 Потенциальная диаграмма

7. Рассчитать значение тока в цепи указанной преобразователем.

Методом эквивалентного источника тока

Расчетная схема с размыкнутой ветвью нагрузки показана на рис 13

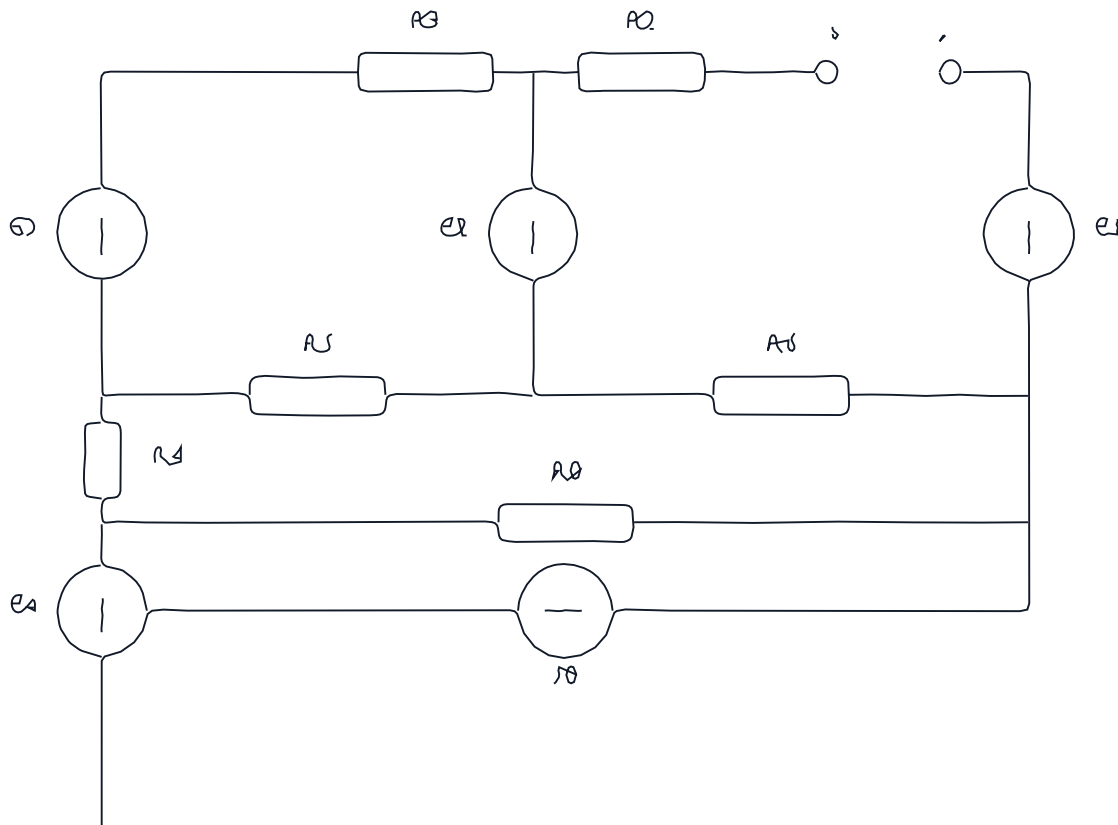


Рисунок 13 - Расчетная схема с размыкнутой ветвью нагрузки

1) Найти напряжение холостого хода $U_{хх}$