

Рисунок 1.12 - Потенциальная диаграмма

7. Рассчитать значение тока в цепи указанной преобразователем.
Методом эквивалентного источника тока

Рассчетная схема с размыкнутых ветвью нагрузки показана на рис. 1.13

Рисунок 1.13 - Расчетная схема с размыкнутых ветвью нагрузки

1) Найти выражение полного тока I_{Σ}