

$$U_{\Sigma} = \varphi_{nTm}^{(\Sigma)} - \varphi_{nTr}^{(\Sigma)} = 196\,509 - 243\,396 = -46\,887 \text{ V}$$

Определим эквивалентное сопротивление схемы относительно всех нагрузок при подавлении независимых источников

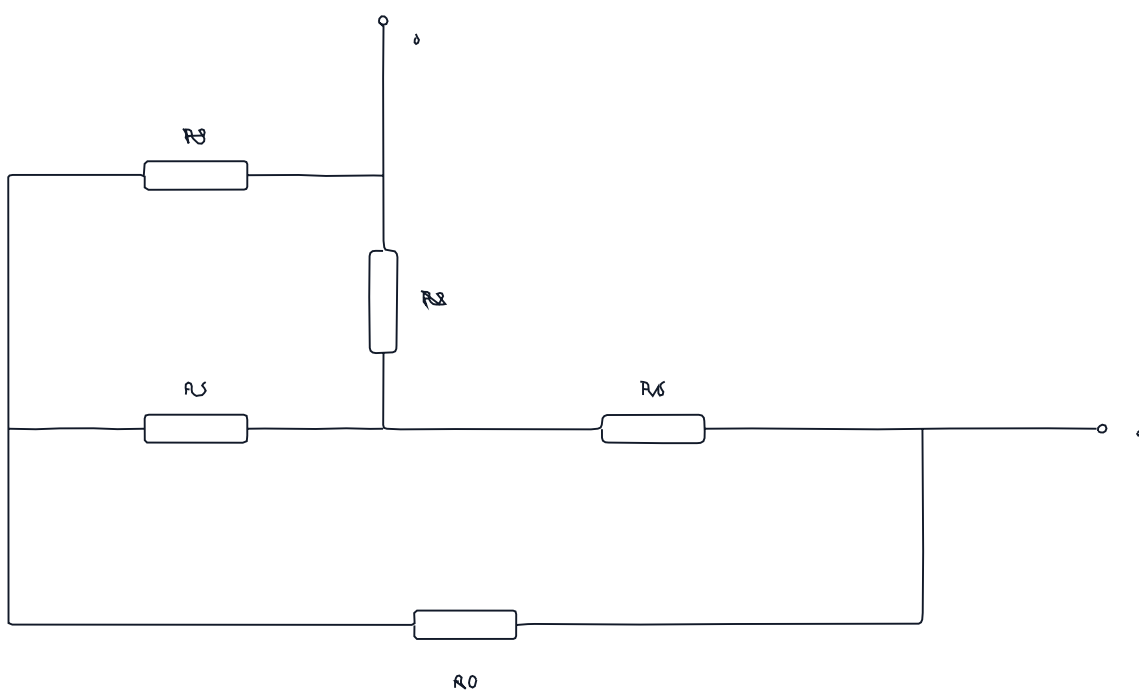


Рисунок 1.14 - Схема при подавлении независимых источников

2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы

$$R_{eq} = \frac{U_{101}}{I_{101}} = \frac{|\varphi_{nTm}^{(1)} - \varphi_{nTr}^{(1)}|}{I_{101}} = \frac{|(-4\,383) - 2\,653|}{I_{101}} = 7\,037 \Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{7\,037} = 0.142115 \text{ S}$$

После преобразования получаем расчетную схему для определения тока нагрузки