

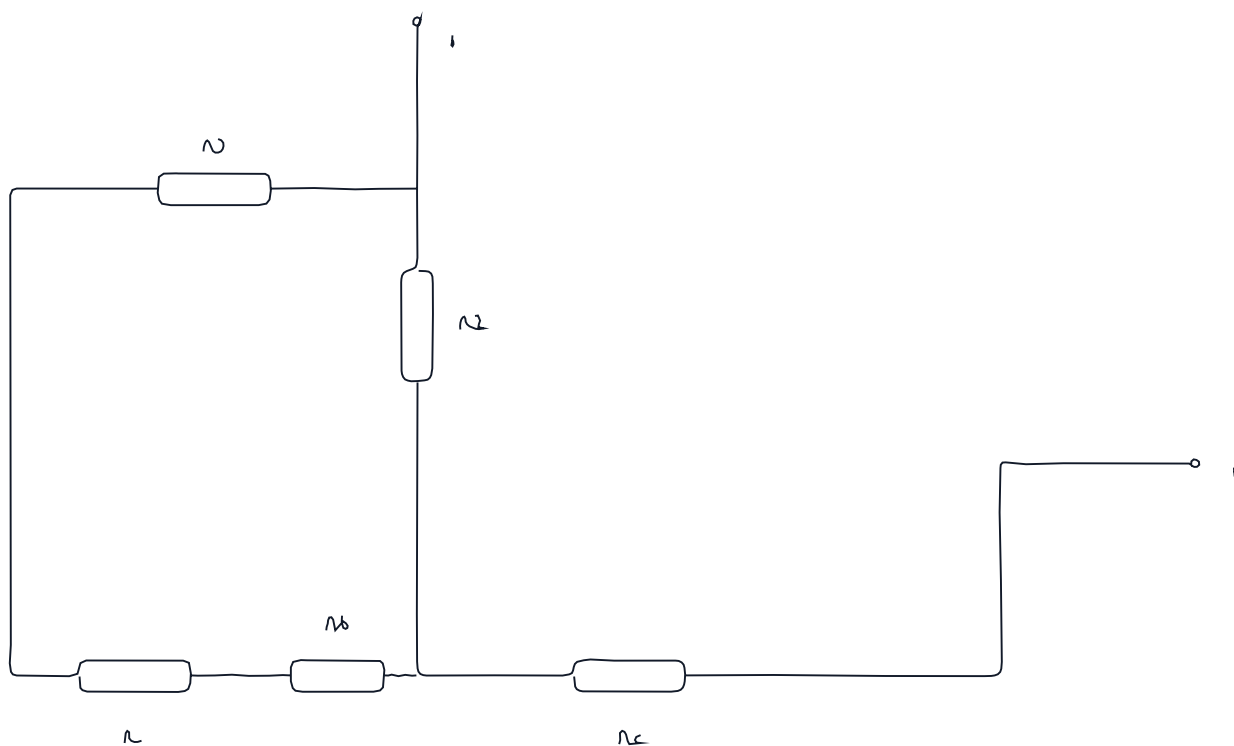


Рисунок 1.15 - Преобразованная расчетная схема

2) Зная ток I_1 по схеме эквивалентного источника тока

$$I_{c4} = \frac{U_{\sigma}}{R_{\Sigma}} = \frac{46.88 \text{ В}}{7.0 \text{ Ом}} = 6.69 \text{ А}$$

$$G_R = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{0.2} = 5 \text{ С}$$

$$I_1 = I_{c4} \frac{C_{\Sigma}}{C_{\Sigma} + C_{R1}} = 6.69 \frac{0.01}{0.01 + 0.02} = 2.23 \text{ А}$$