

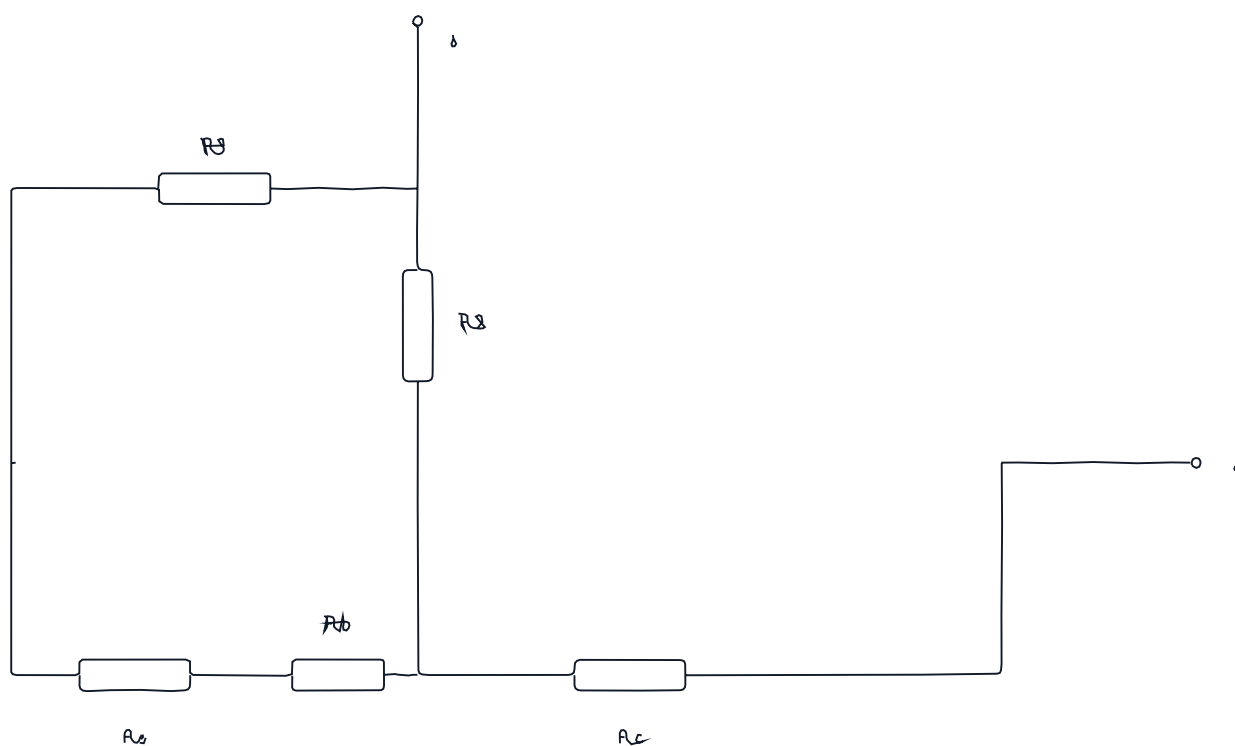


Рисунок 1.5 - Преобразованная расчетная схема

3) Найдём ток I по схеме эквивалентного источника тока

$$J_{eq} = \frac{U_{oc}}{R_{eq}} = \frac{-46,887}{7,037} = -6,663 \text{ A}$$

$$G_{R_1} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{25} = 0,04 \text{ S}$$

$$I_1 = J_{eq} \frac{G_{R_1}}{G_{eq} + G_{R_1}} = -6,663 \frac{0,04}{0,142115 + 0,04} = -1,464 \text{ A}$$