

Задатка №1

Дадена е една неопределена маса

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис. 1

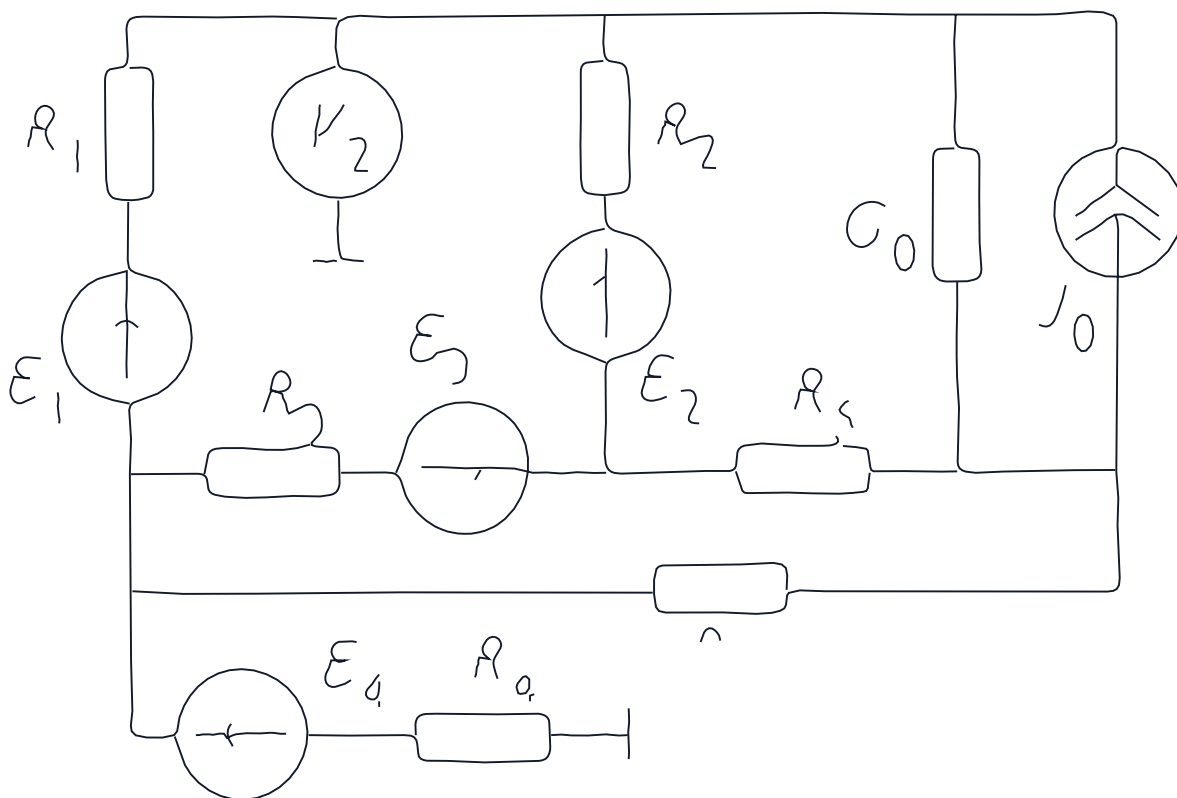


Рисунок 1 - Схема электрической цепи

Числовые данные приведены в таблице 11.

Таблица 11

Basir area	R5										
J0	B1	B2	B3	B4	G0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	V	V	V	V	S	Okm	Okm	Okm	Okm	Okm	Okm
12	150	150	140	140	0.4	20	15	10	8	6	8

Предусматривается

1. Построить граф цены деревьев и дополнения. Качество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов уменьшенного на единицу составленного топологического матрицы цены
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов
3. Рассчитать токи во всех ветвях первого контура токов, сравнить с результатами расчета
4. Рассчитать показания вольтметров
5. Проверить баланс мощностей
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов внешнего контура цены построить потенциальную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления
7. Рассчитать значение тока в цепи главной цепи методом эквивалентного источника тока