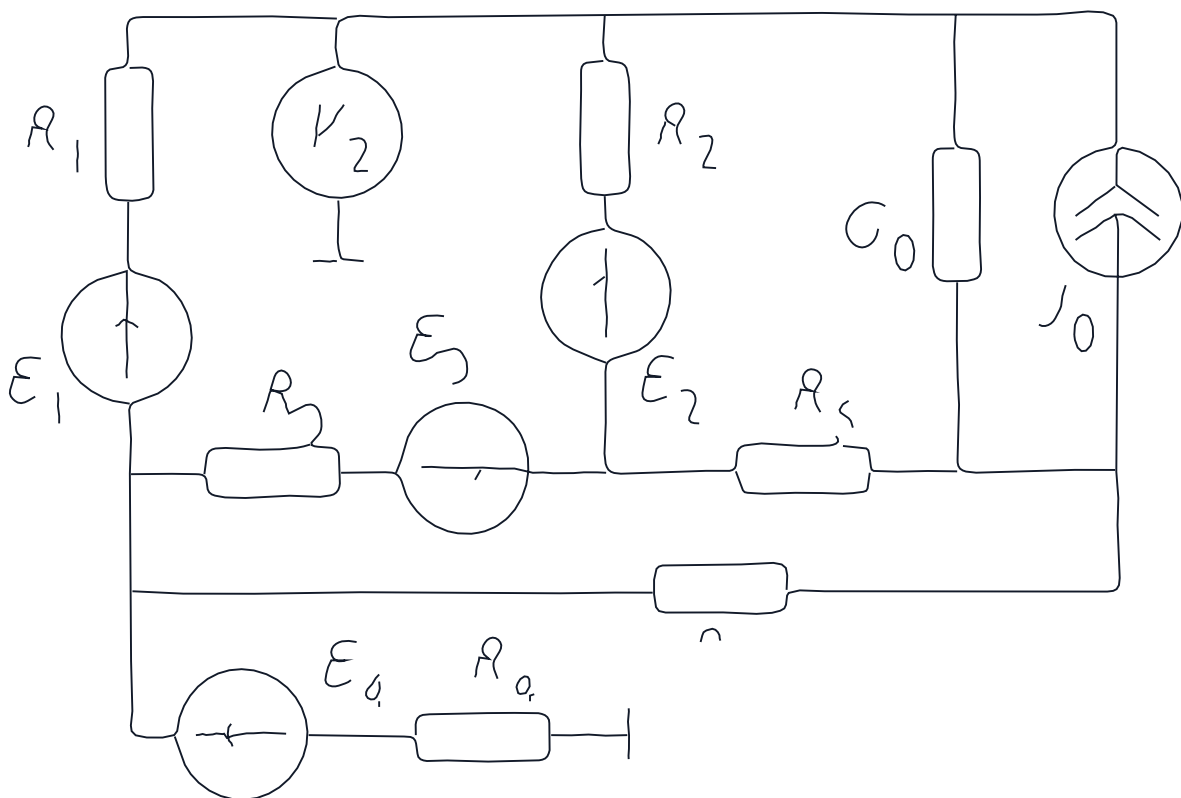


Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи по тому току приведена на рис. 1



Числовые данные приведены в таблице 11.

Таблица 11

Bayer anna	25										
J0	B1	B2	B3	B4	G0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	V	V	V	V	S	Okm	Okm	Okm	Okm	Okm	Okm
T2	150	150	140	140	04	20	15	10	8	6	8

Предусмотря

1. Построить граф цены деревьев и доказать. Качество деревьев и доказательств должно быть не менее количества узлов уменьшенного не единичку составившего топологического матрицы цены
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами раздела II
4. Рассчитать показания ваттметров
5. Проверить баланс мощностей
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов внешнего контура цены построить потенциальную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления
7. Рассчитать значения токов в цепи безаварийного преподавателем методом эквивалентного источника тока