

2. ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЙ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА

Согласно схеме, на рис 2/2 определяем действующие значения напряжений на зажимах ветвей приемника

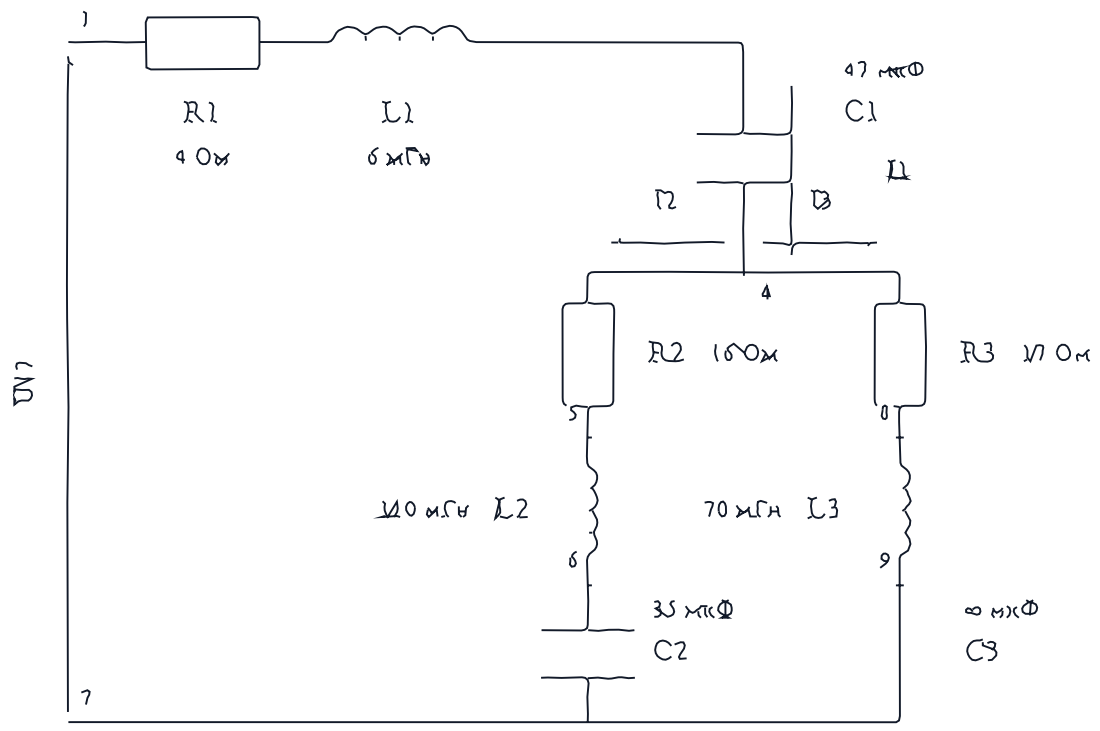


Рисунок 2/2 - Расчетная схема цепи

$$|I_1| = |-0.67 - j0.06| = 0.256 \text{ A}, |I_2| = |0.67 - j0.29| = 0.732 \text{ A}$$

$$|I_3| = |-1.34 - j0.77| = 1.544 \text{ A}$$

$$U_{17} = U_{12} + U_{20} + U_{34} + U_{45} + U_{56} + U_{67} = -78.52 - j2.7 \text{ V}$$

$$| \quad | \quad 8 \quad \quad 8 \quad 6 \quad \text{V}$$