

Рисунок 1.2. Потенциальная диаграмма

7. Рассчитать значение тока в цепи указанной преобразователем.

Методом эквивалентного источника тока

Расчетная схема с размыктой ветвью нагрузки показана на рис 1.3

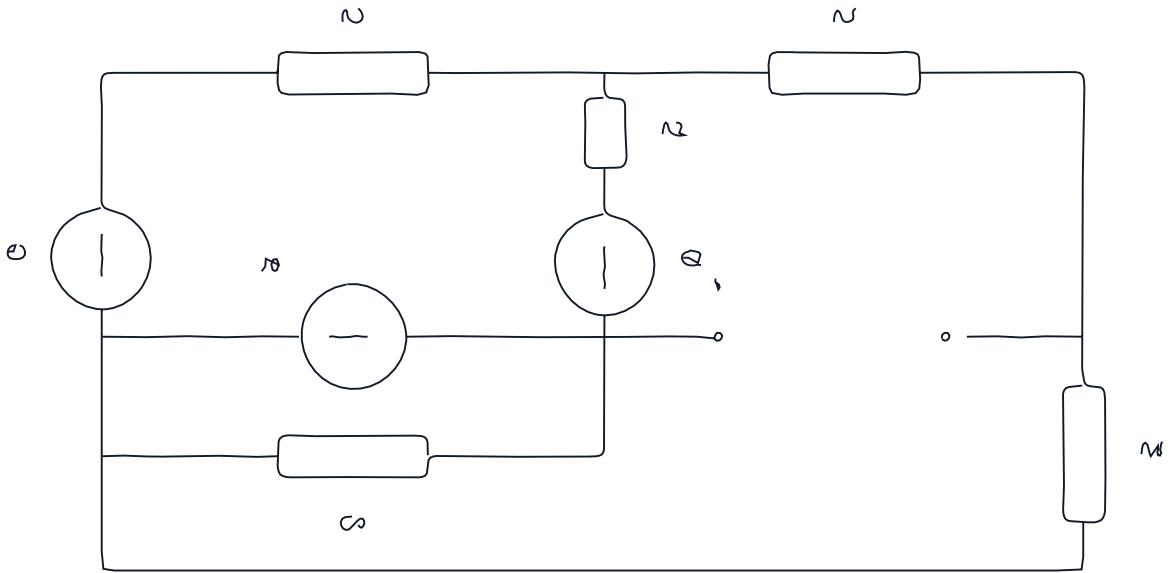


Рисунок 1.3. Расчетная схема с размыкнутой ветвью нагрузки

1) Найдём выражение холостого хода U_{xx}

$$U_{xx} = \varphi_{\alpha_2}^{(xx)} - \varphi_{\alpha_1}^{(xx)} = 1,25 - (-0,35 \text{ В}) = 0,9 \text{ В}$$

Определим эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавлении независимых источников

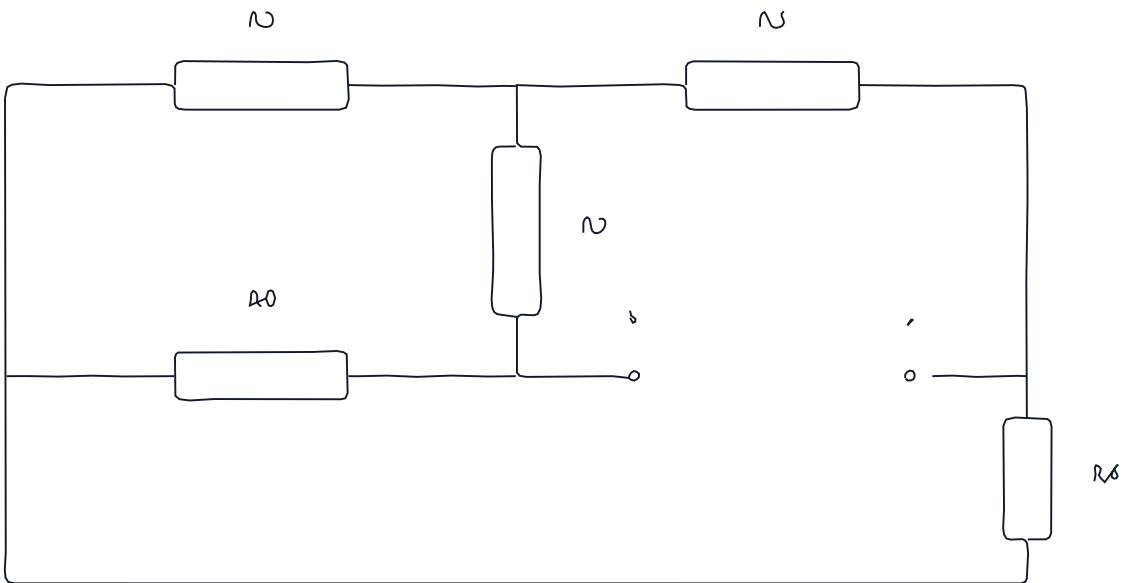


Рисунок 1.4. Схема при подавлении независимых источников

2) Найдём эквивалентное сопротивление схемы