

в) Рассчитать значение тока в цепи указанной преобразователем

Методом эквивалентного источника ЭДС

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяют параметры эквивалентного источника ЭДС

1) Используем найденные ранее напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление

$$U_{xx} = \varphi_n^{(xc)} - \varphi_{c_1}^{(xc)} = 1,25 - (-93,519) = 94,769 \text{ В}$$

$$I_{load} = \frac{U_{xx}}{R_{\varphi} + R_1} = \frac{94,769}{9,884 + 6} = 5,966 \text{ А}$$