

2. ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЙ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА

Согласно схеме, на рис 2/2 определяем действующие значения напряжений на зажимах ветвей приемника.

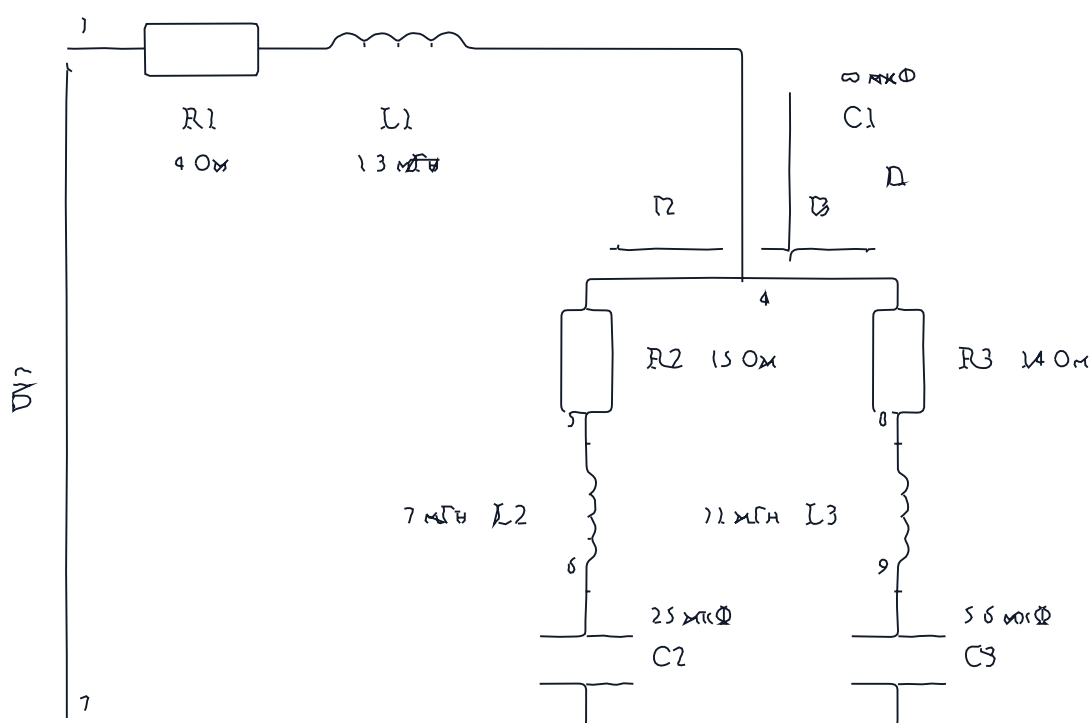


Рисунок 2/2 - Расчетная схема цепи

$$|I_1| = |-2.17 - j1.37| = 2.56 \text{ A}, |I_2| = |-2.12 + j0.05| = 2.12 \text{ A}$$

$$|I_3| = |-0.05 - j1.42| = 1.42 \text{ A}$$

$$U_{17} = U_{12} + U_{20} + U_{34} + U_{05} + U_{56} + U_{67} = -35.35 - j33.17 \text{ V}$$