

$$p_o(t) = \Re(Z_{eq,load}) i^2(t), p_p(t) = \Im(Z_{eq,load}) i^2(t), p(t) = u(t) i(t)$$

Графики представлены на рисунке 24

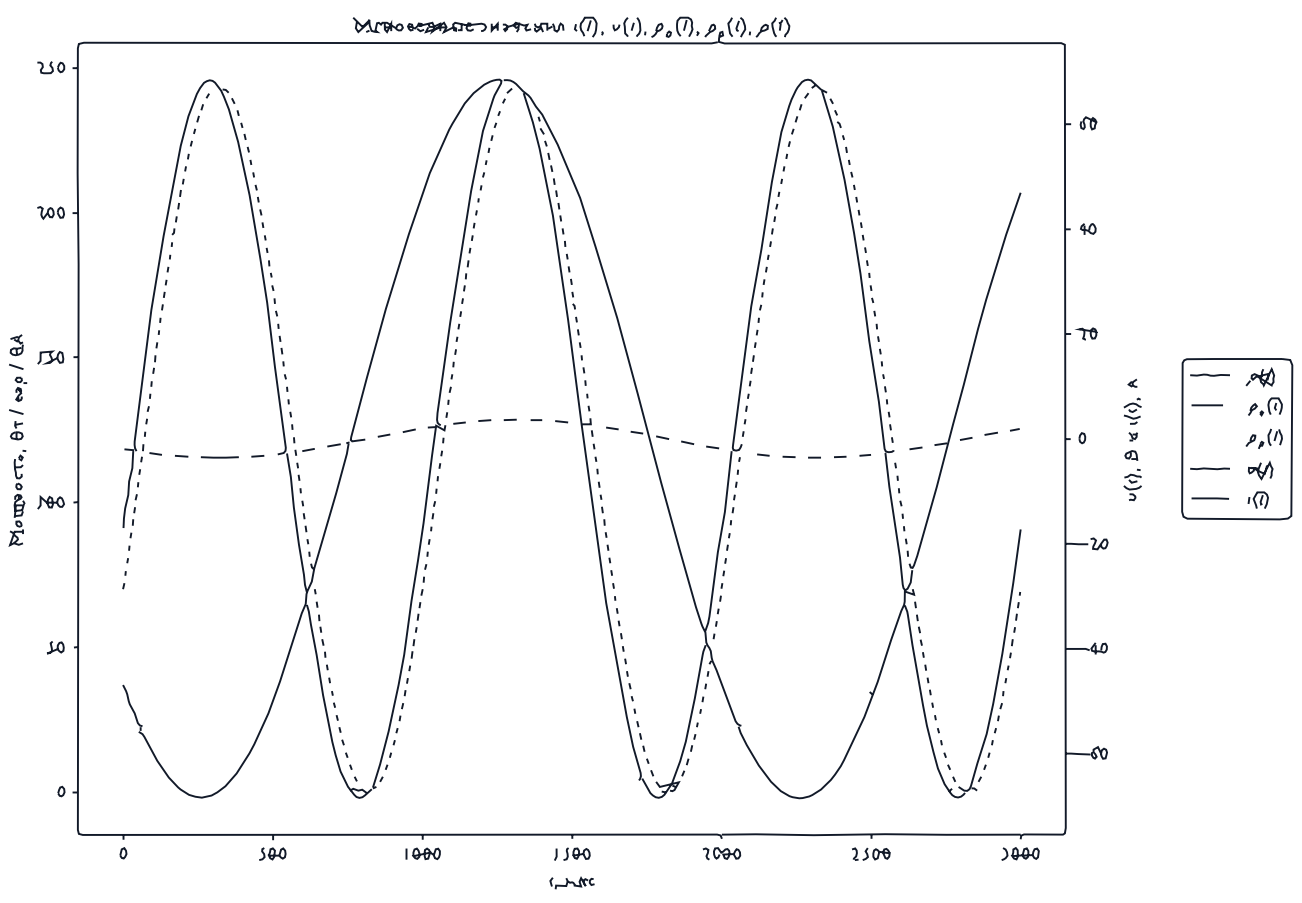


Рисунок 24 - Мгновенные значения тока, напряжения и мощности