

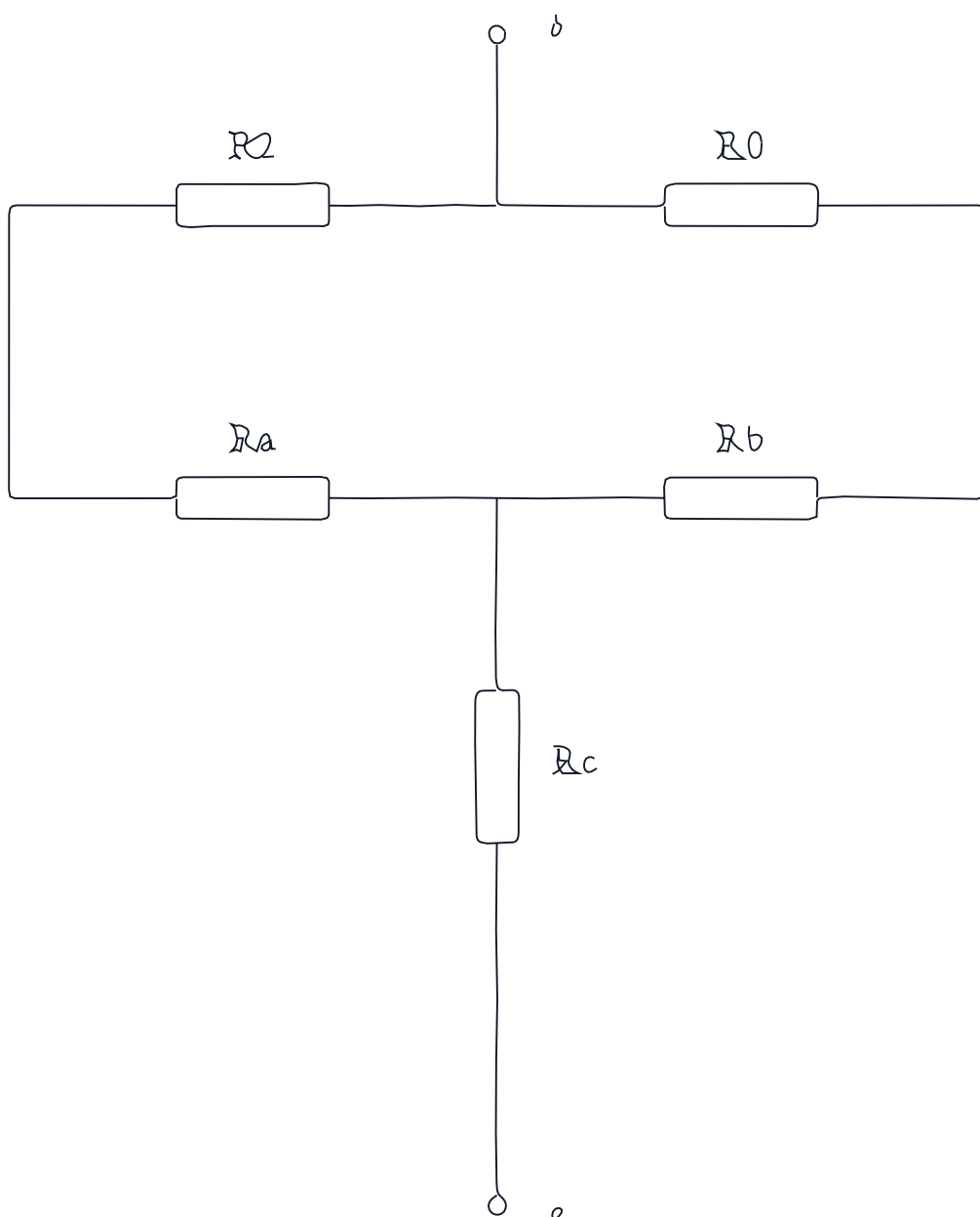


Рисунок 1.5 Преобразованная расчетная схема

3) Итоговым током I по схеме эквивалентного источника тока

$$I_{eq} = \frac{U_{\Sigma}}{R_{\Sigma}} = \frac{140 \text{ В}}{20} = 7.237 \text{ А}$$

$$G_{R_1} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{16} = 0.06258$$

$$I_1 = I_{eq} \frac{G_{R_1}}{G_{R_1} + G_{R_2}} = 7.237 \frac{0.0625}{0.05 + 0.0625} = 4.02 \text{ А}$$