

2. ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЙ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА

Согласно схеме, на рис 2/2 определяем действующие значения напряжений на зажимах ветвей приемника

Согласно схеме, на рис 2/2 определяем действующие значения напряжений на зажимах ветвей приемника

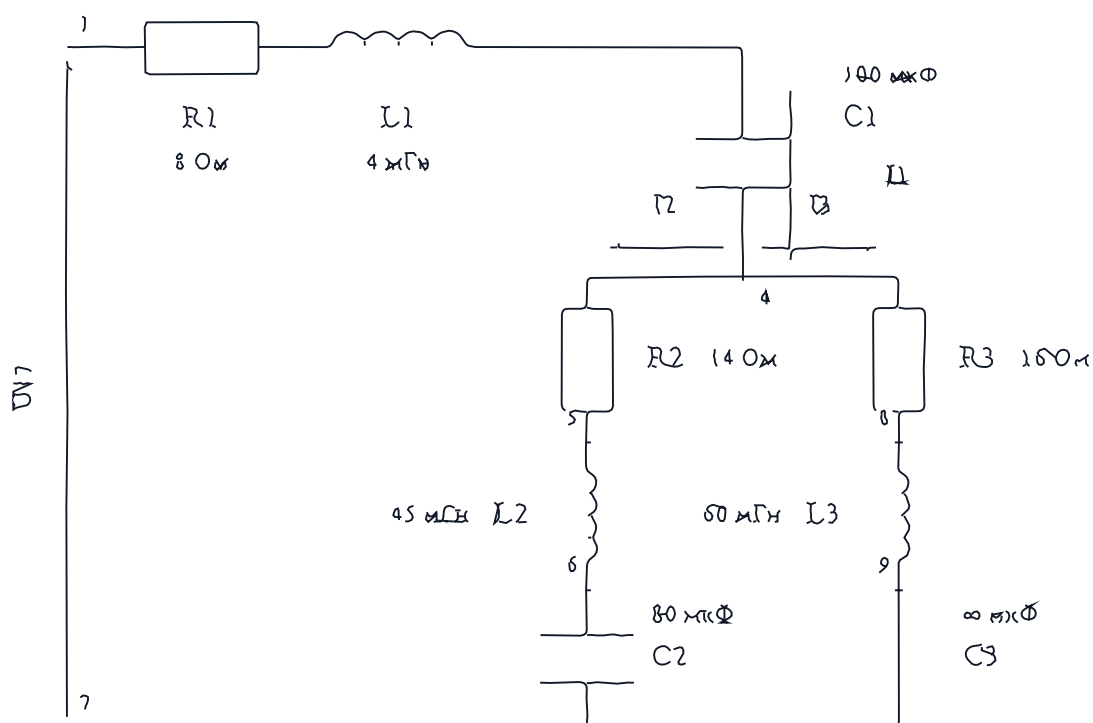


Рисунок 2/2 - Расчетная схема цепи

$$|I_1| = |-6.16 - j2.22| = 6.543 \text{ A}, \quad |I_2| = |-0.71 - j5.21| = 5.259 \text{ A}$$

$$|I_3| = |-5.45 + j2.99| = 6.216 \text{ A}$$

$$U_{17} = U_{12} + U_{20} + U_{21} + U_{L5} + U_{56} + U_{67} = -260.63 + j1157.3 \text{ V}$$