

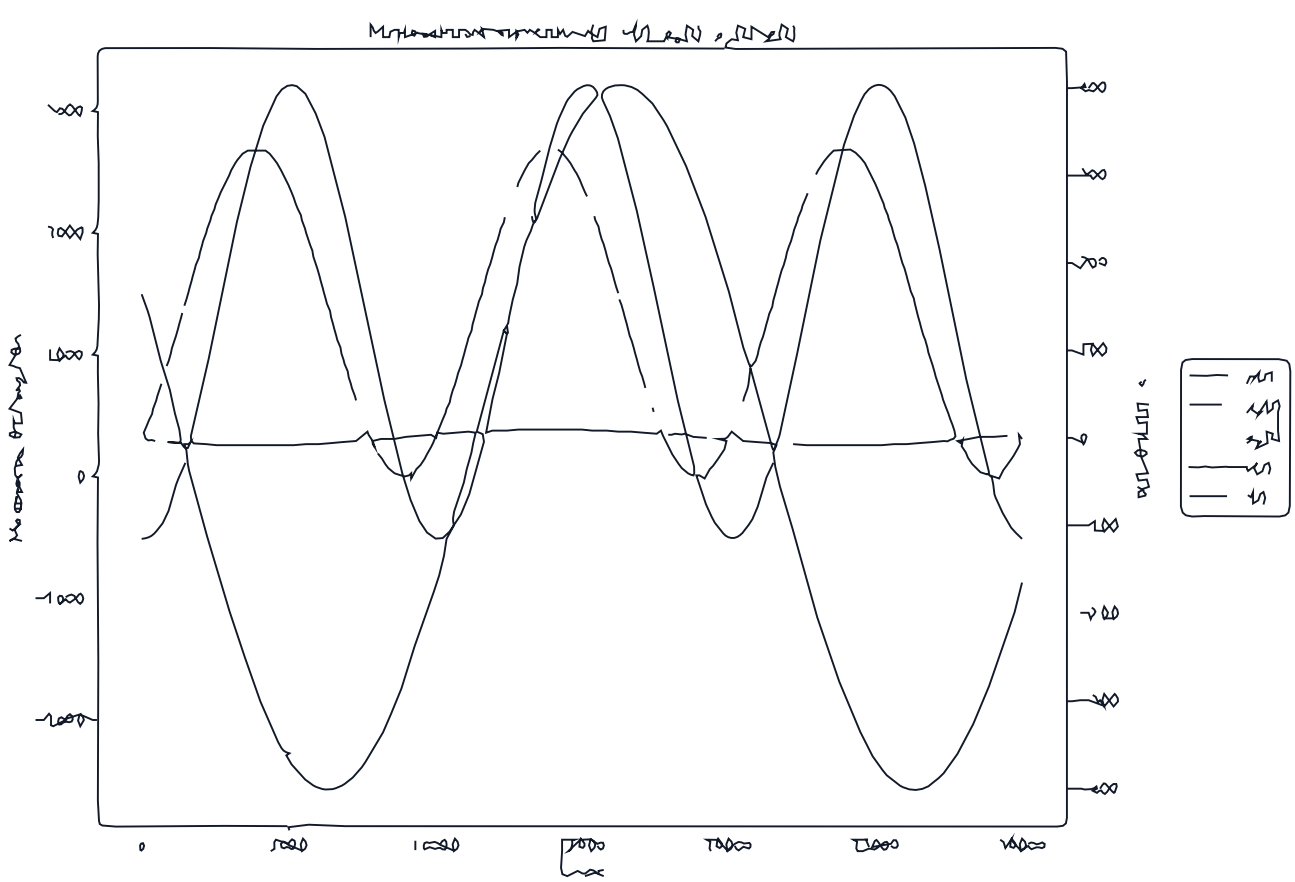


Рисунок 4 Мгновенные значения тока, напряжения и мощности

По графикам определяем амплитудные значения и подтверждаем среднюю активную мощность приемника

$$I_m = 254 \text{ A}, U_m = 403288 \text{ V}$$

$$\overline{P} = P = 148 \text{ Вт}, Q = -1290 \text{ ВАр}$$