

$$U_{\Sigma} = \varphi_{nIm}^{(\Sigma)} - \varphi_{nIr}^{(\Sigma)} = 196\,509 - 243\,396 = -46\,887 \text{ V}$$

Определим эквивалентное сопротивление схемы относительно всех нагрузок при ~~поданных независимых источниках~~

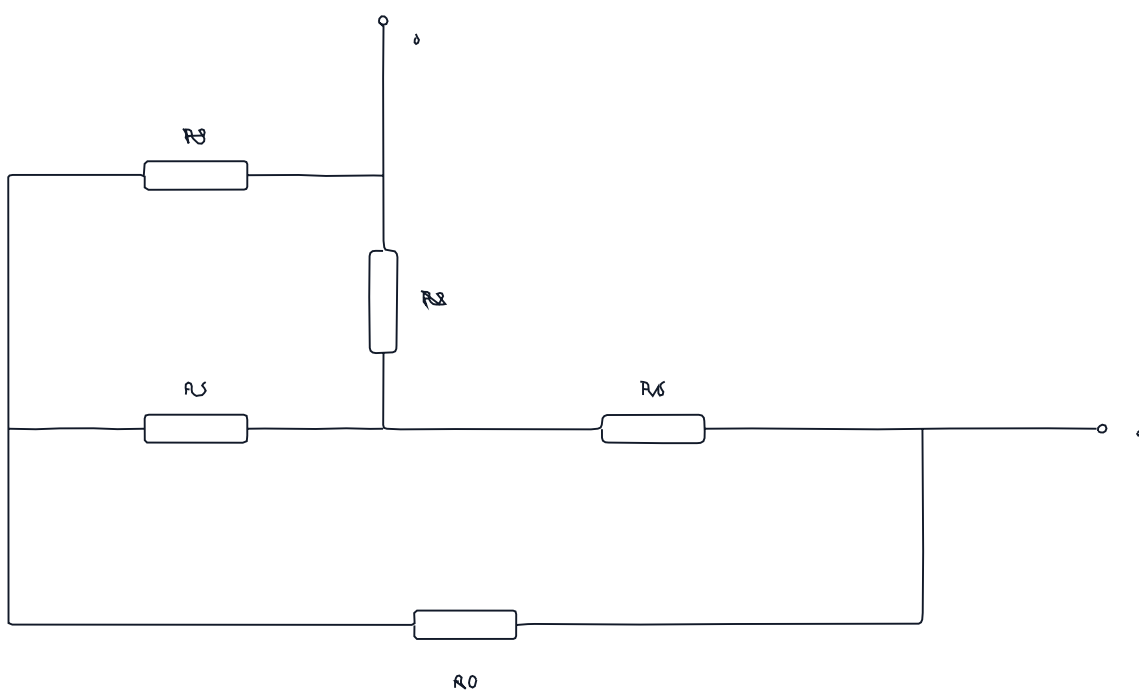


Рисунок 1.14 - Схема при ~~поданных независимых источниках~~

2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы

$$R_{eq} = \frac{U_{101}}{I_{101}} = \frac{|\varphi_{nIm}^{(1)} - \varphi_{nIr}^{(1)}|}{I} = \frac{|(-4\,383) - 2\,653|}{I} = 7\,037 \Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{7\,037} = 0.142115 \text{ S}$$

После преобразований получаем расчетную схему для определения тока нагрузки