

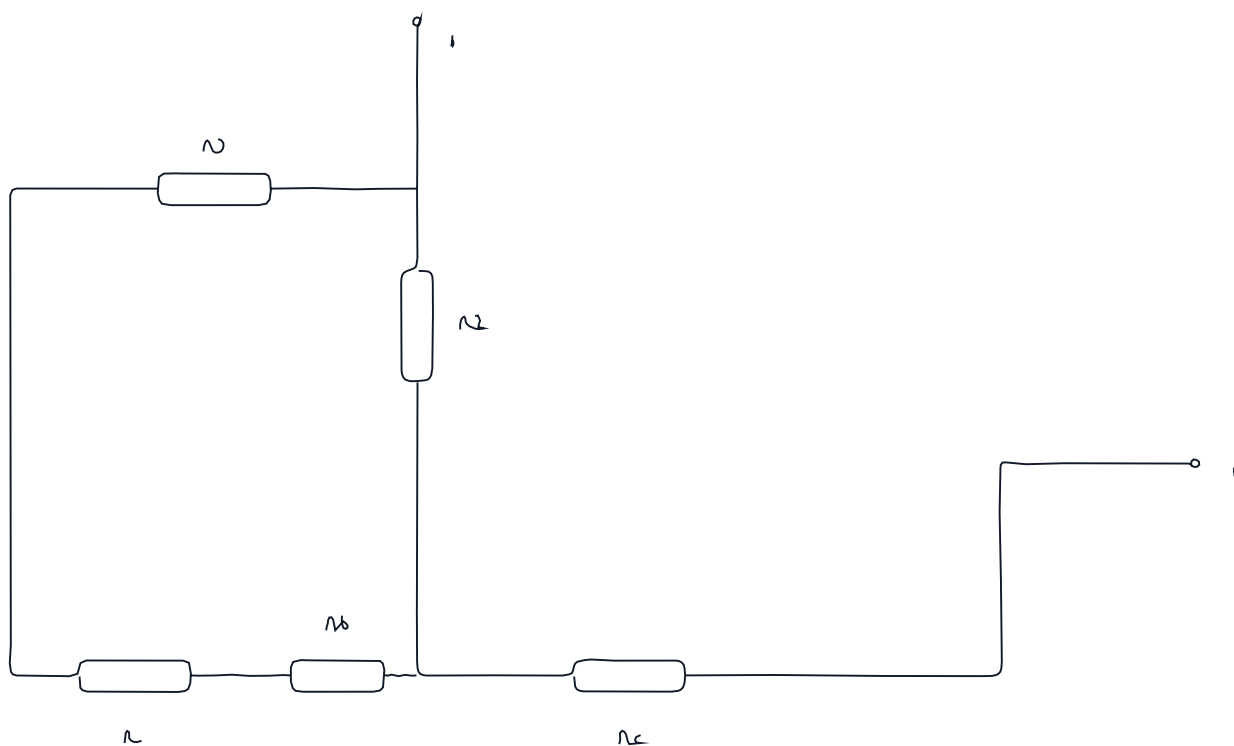


Рисунок 1.15 - Преобразованная расчетная схема

2) Итоговым током I_1 по схеме эквивалентности используем ток

$$I_{c4} = \frac{U_{\sigma}}{R_{\Sigma}} = \frac{46.88 \text{ В}}{7.00 \text{ Ом}} = 6.69 \text{ А}$$

$$G_R = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{0.25} = 4.00$$

$$I_1 = I_{c4} \frac{C_{\Sigma}}{C_{\Sigma} + C_{R1}} = 6.69 \frac{0.00}{0.0025 + 0.00} = 1.46 \text{ А}$$