

Задатка №1

Важнейшая задача неформальной науки

Целью работы является расчет электрической цепи поставщика тока в цепи при изменении тока нагрузки на рис 11

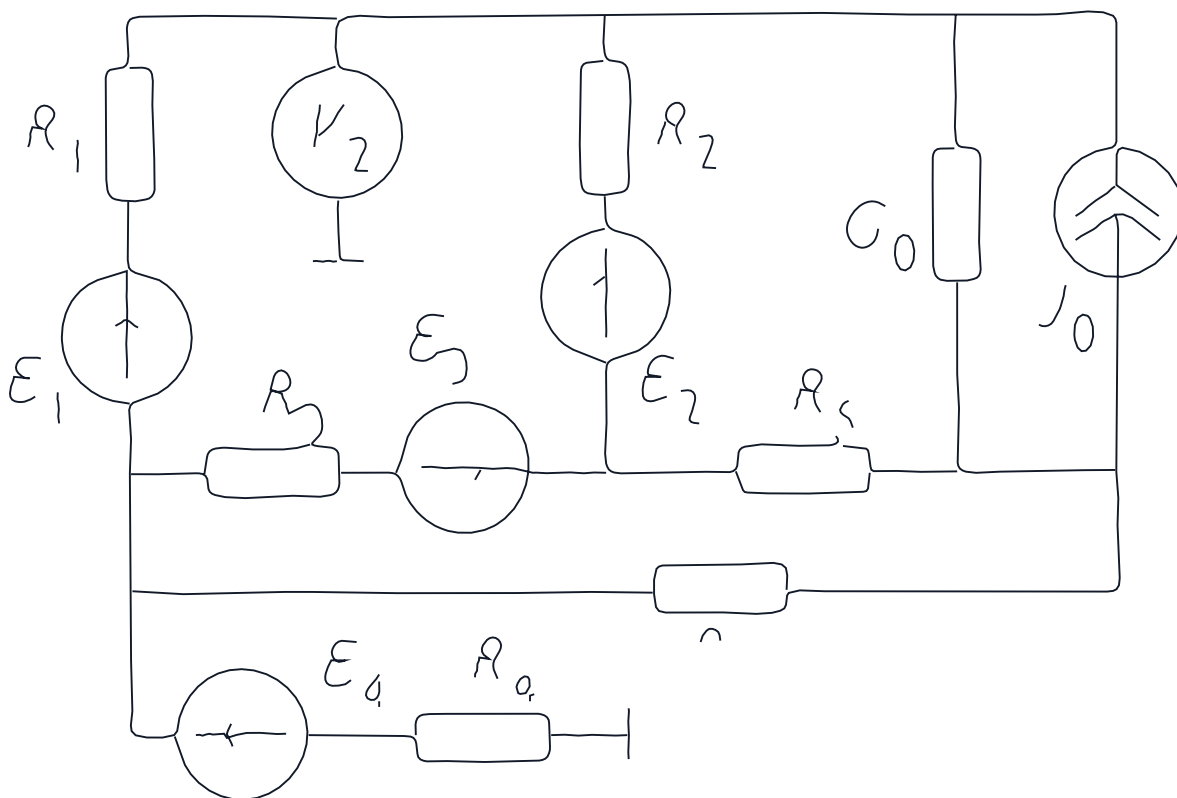


Рисунок 1.2 Схема электрической цепи

Расовые данные приведены в таблице 11

Таблица 11

Başarı Araç	25										
J0	B1	B2	B3	B4	G0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	V	V	V	V	S	Okun	Okun	Okun	Okun	Okun	Okun
Y2	150	150	140	140	04	20	15	10	8	6	8

Предуется

1. Построить граф цены деревьев и дополнения. Качество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов, уменьшенного на единицу. Составить топологические матрицы цены.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета ПЗ.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать эквивалентные потенциалы точек соединения элементов внешней цепи, построить потенциальную диаграмму. Выбрать оптимальную точку соединения.
7. Рассчитать эквивалентное сопротивление преподавателем методом эквивалентного источника тока.