

8. Рассчитать значение токов цепи, указанной преподавателем, методом эквивалентного источника ЭДС

1. Нарисовать граф цепи, деревья и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов уменьшенного на единицу. Составить топологическую матрицу цепи

Нарисовать граф, соответствующий цепи, показанной на рис 1.1

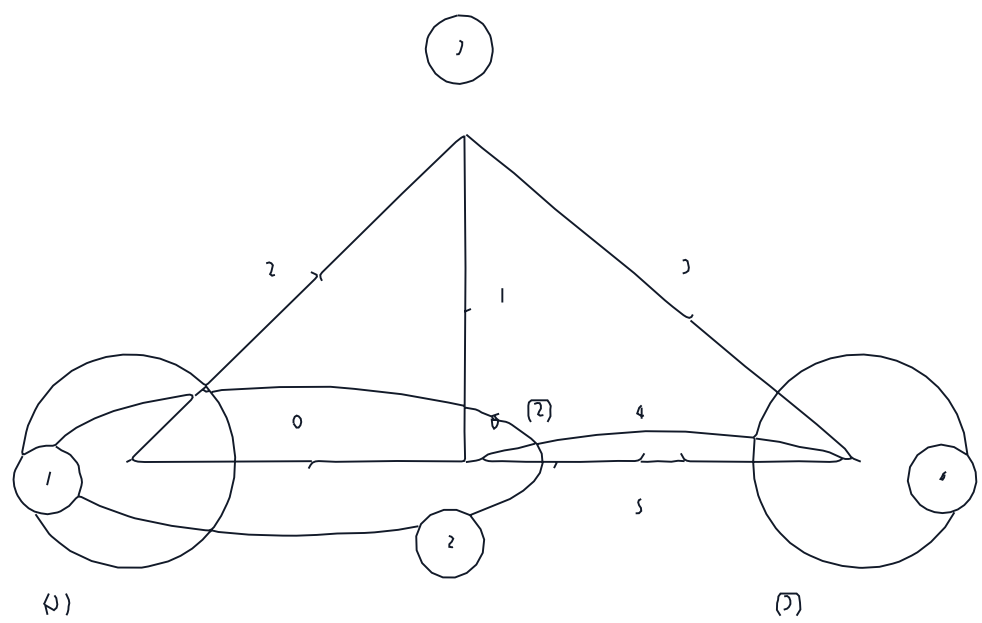


Рисунок 1.2 - Ориентированный граф цепи

Данный граф соответствует следующему дереву (рис 1.3 и 5)