

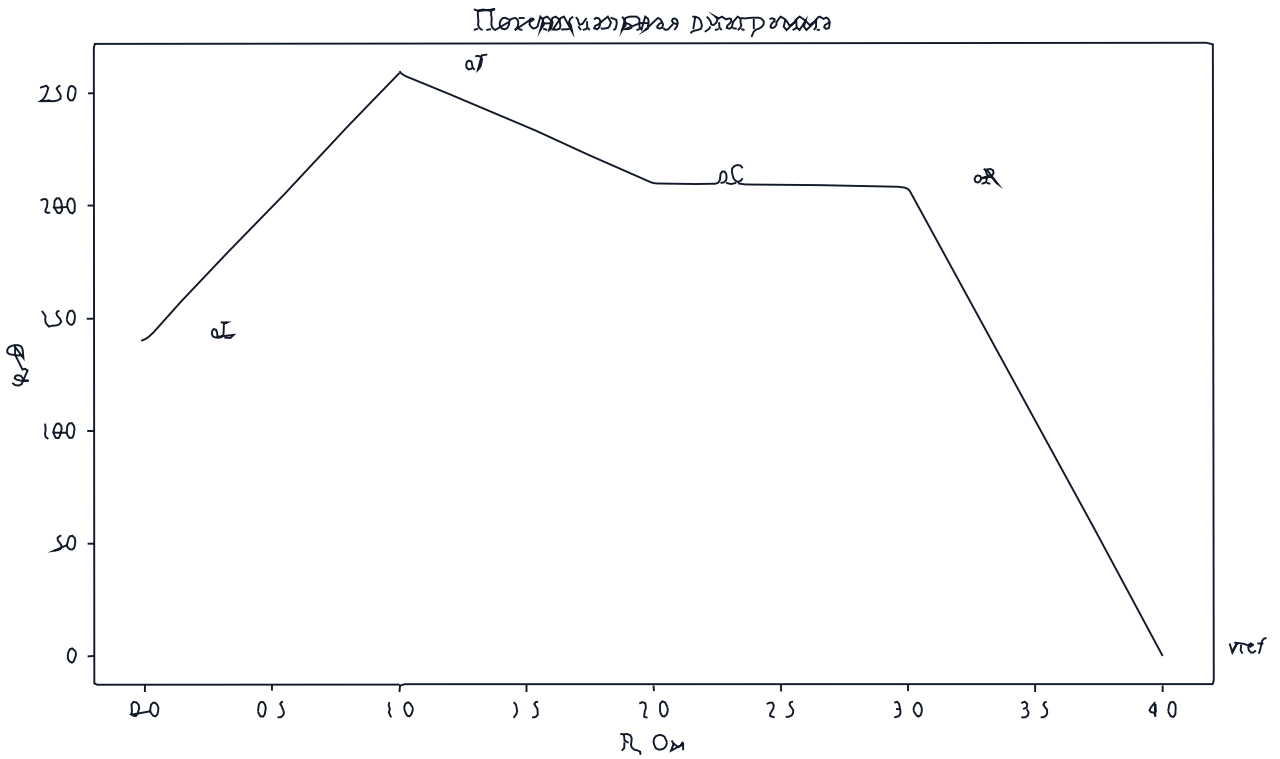


Рисунок 1.12 - Потенциальная диаграмма

7. Рассчитать значение тока в цепи указанной преподавателем. Методом эквивалентного источника тока.

Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис. 1.13

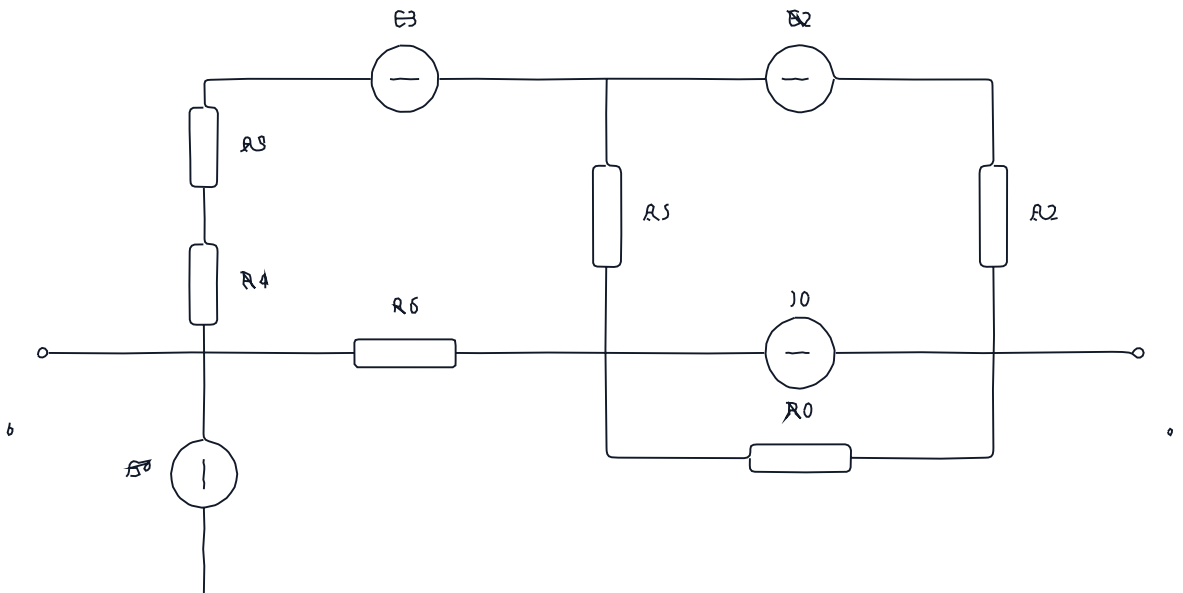


Рисунок 1.13 - Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки

1) Найдем напряжение холостого хода U_{xx}

$$U_{xx} = \varphi_{11}^{(xx)} - \varphi_{1T}^{(xx)} = 290 - 248,371 = 41,629 \text{ В}$$

Определим эквивалентное сопротивление с учетом источника