

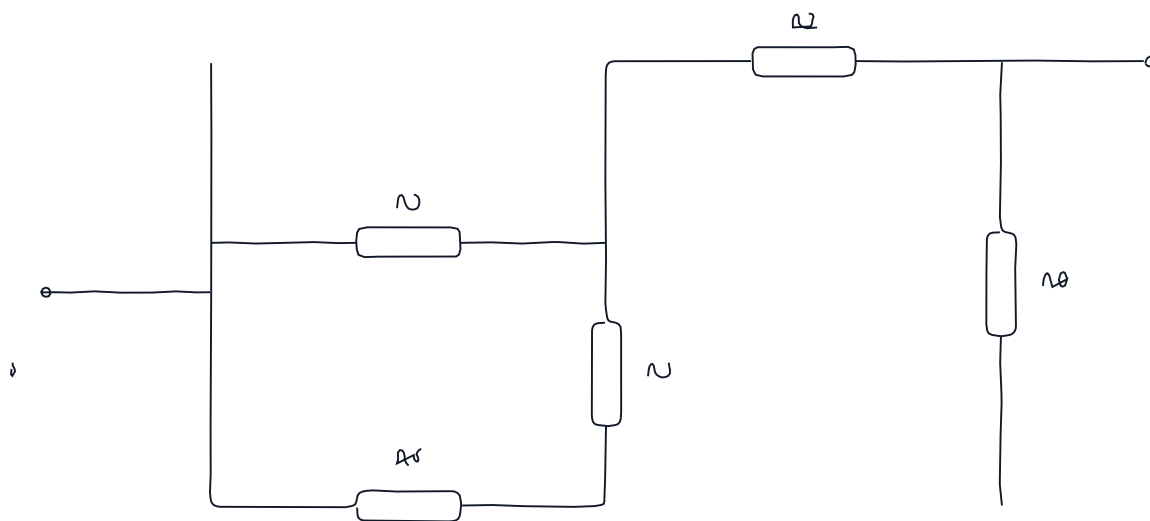


Рисунок 1.14 Схема при подавлении независимых источников

2) Найти эквивалентное сопротивление цепи

$$R_{eq} = \frac{U_{sc}}{I_{sc}} = \frac{6 \text{ В}}{0,04 \text{ А}} = 150 \Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{150} = 0,00667 \text{ С}$$

Теперь преобразовать полученную расчетную схему для определения тока нагрузки

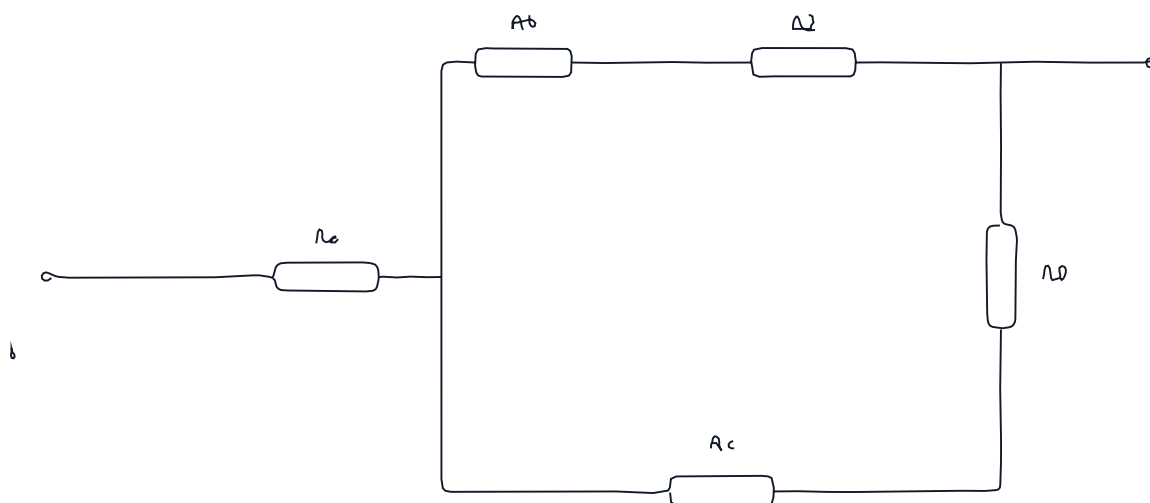


Рисунок 1.15 Преобразованная расчетная схема

3) Найти ток I_L по схеме эквивалентного источника тока

$$I_{sc} = \frac{U_{sc}}{R_{eq}} = \frac{6 \text{ В}}{150} = 0,04 \text{ А}$$

$$G_R = \frac{1}{R} = \frac{1}{150} = 0,00667 \text{ С}$$

$$I_L = I_{sc} \frac{G_R}{G_R + G_{eq}} = 0,04 \frac{0,00667}{0,00667 + 0,00667} = 0,02 \text{ А}$$