

$$R_{eq} = \frac{U_{LW}}{I_{LW}} = \frac{100}{12.5} = 8 \text{ k}\Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{8000} = 0.000125 \text{ S}$$

После преобразования получается расчетная схема для определения тока нагрузки

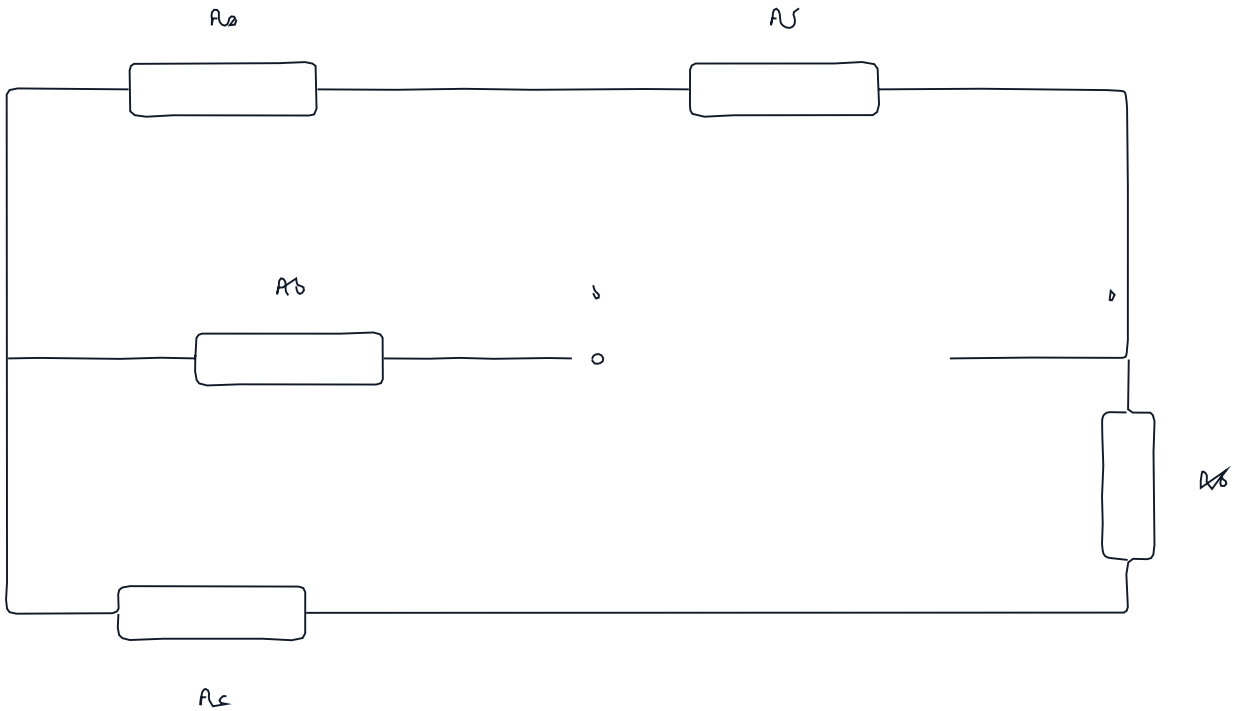


Рисунок 1. Преобразованная расчетная схема

2) Найти ток I по схеме эквивалентного источника тока

$$I_{eq} = \frac{U}{R_{eq}} = \frac{100}{8000} = 0.0125 \text{ A}$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{8000} = 0.000125 \text{ S}$$

$$I = I_{eq} \frac{G_{eq}}{G_{eq} + G_{R_L}} = 0.0125 \frac{0.000125}{0.000125 + 0.000125} = 0.00625 \text{ A}$$