

2 Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника

Согласно схеме, на рис 2/2 определяем действительные значения напряжений на зажимах ветвей приемника

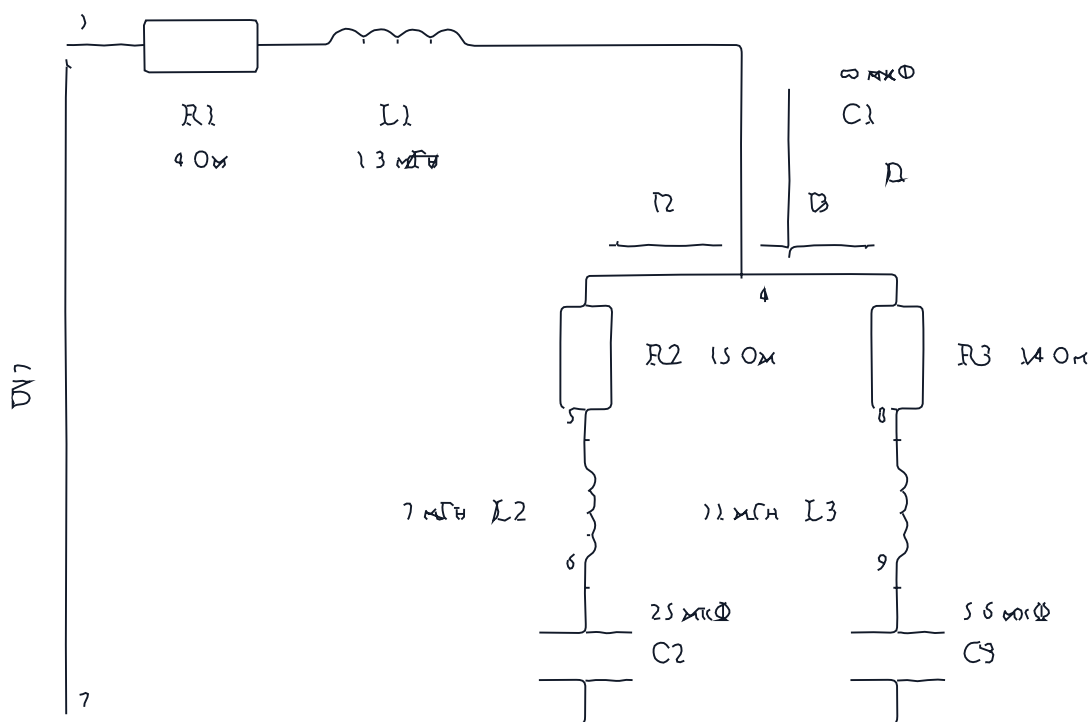


Рисунок 22 - Расчетная схема цети

$$|I_1| = |-2 \ 17 \ -1 \ 37| = 2 \ 56 \text{ A}, \quad |I_2| = |-2 \ 12 \ 0 \ 05| = 2 \ 12 \text{ A}$$

$$|I_2| = |-0.05 - j1.42| = 1.42 \text{ A}$$

$$U_{17} = U_{12} + U_{20} + U_{34} + U_{45} + U_{56} + U_{67} = -35 \text{ 35 -} j33 \text{ 17 V}$$

$$|\overline{U}_{17}| = |-35 \ 35 - j33 \ 1.7| = 48 \ 425 \text{ V}$$

3. Определить показание приборов суперветро и вольтветро v и u