

Матрица ветвей дополнена.

Составим матрицу главных потенциалов

2 РАСЧЕТ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ.

На рисунке 29 изображена схема, по которой производим расчет. Узловые потенциалы определяем относительно выбранного опорного узла.

Рисунок 29 - Исходная схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен

Составим систему уравнений для остальных узлов