

2. РАСЧЕЛИТЬ ПОКАЗАНИЯ ВОЛТМЕТРОВ

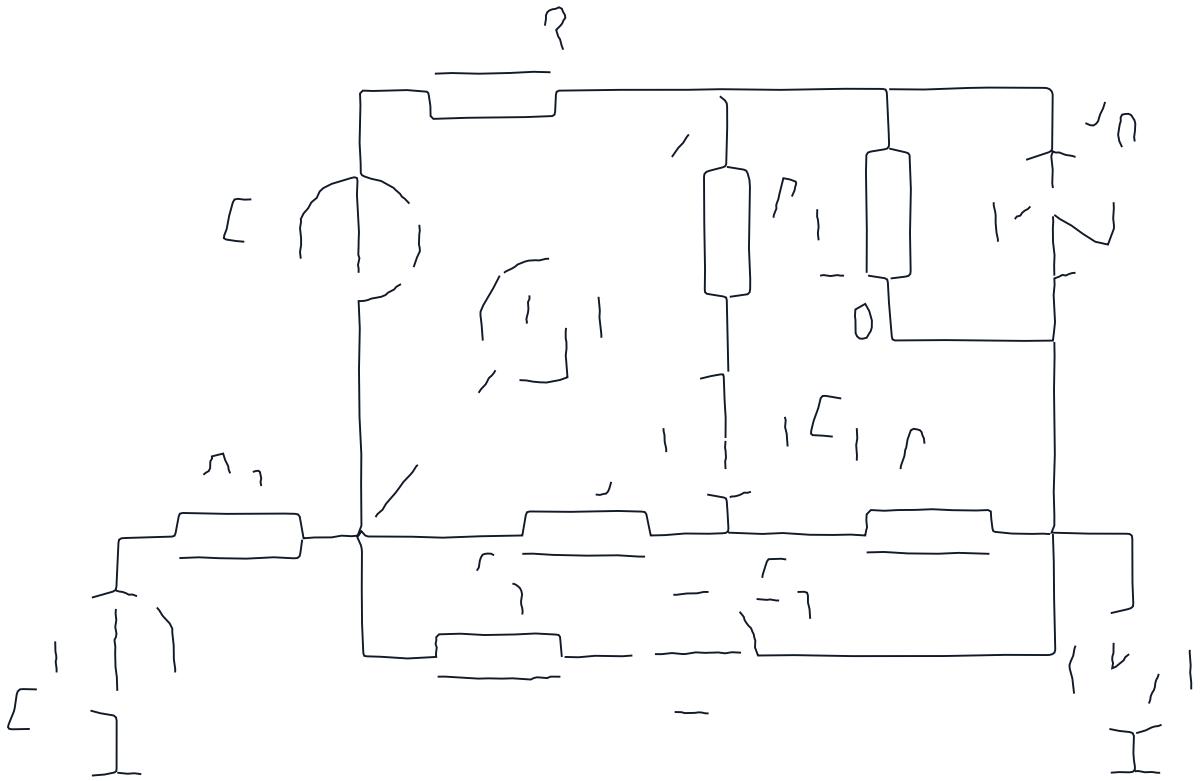


Рисунок 2.10а - Схема для определения показаний вольтметров

Определяем показания по второму закону Кирхгофа

5. ПРОВЕРКА БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

6. РАСЧЕЛИТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ТОЧЕК СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО КОНТУРА ЦЕПИ. ПОСТРОИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГРАММУ. ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ТОЧКУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

По основной схеме выделяем топологию внешнего контура, для которых вычисляются потенциалы