

2 РАСЧЕТИТЬ ПОКАЗАНИЯ ВОЛТМЕТРОВ

Рисунок 2.10а - Схема для определения показаний вольтметров

Определяем показания по второму закону Кирхгофа

5 ПРОВЕРКА БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

6 РАСЧЕТИТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ТОЧЕК СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО КОНТУРА ЦЕПИ ПОСТРОИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГРАММУ ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ТОЧКУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

По основной схеме выделяем монтажный контур, для которых вычисляются потенциалы