

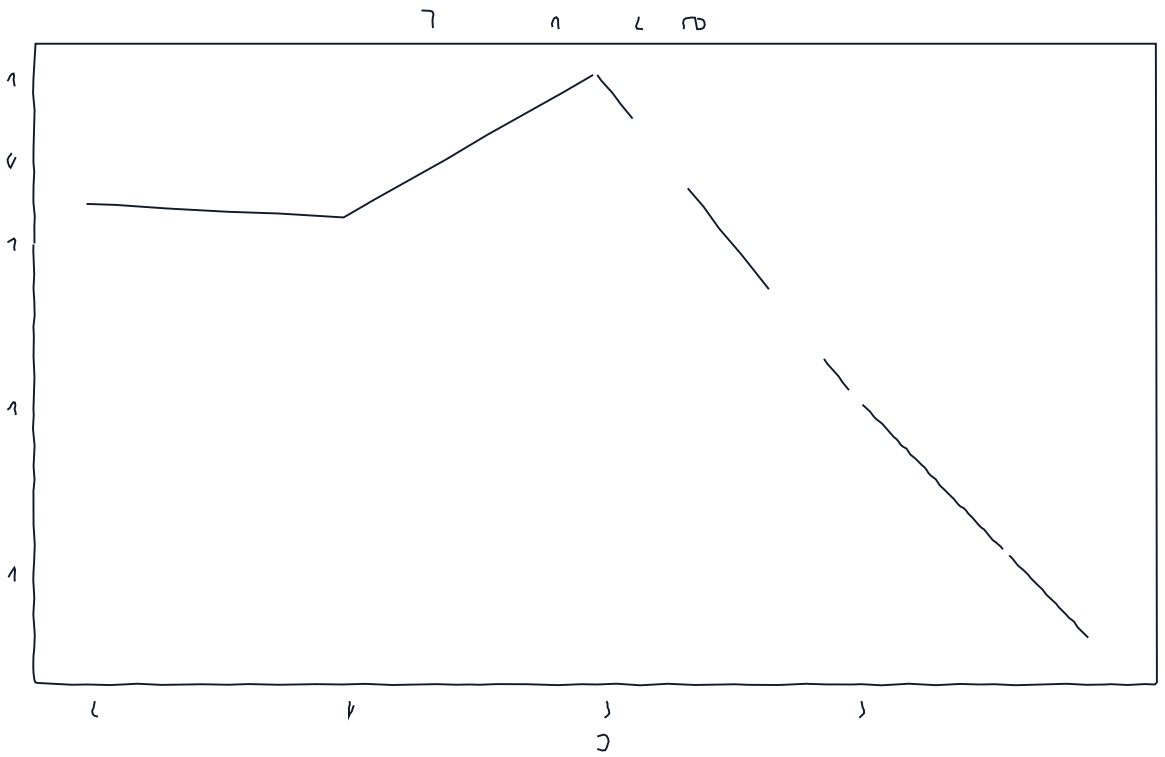


Рисунок 12 Потенциальная диаграмма

7. РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ТОКА

Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки показана на рисунке 13

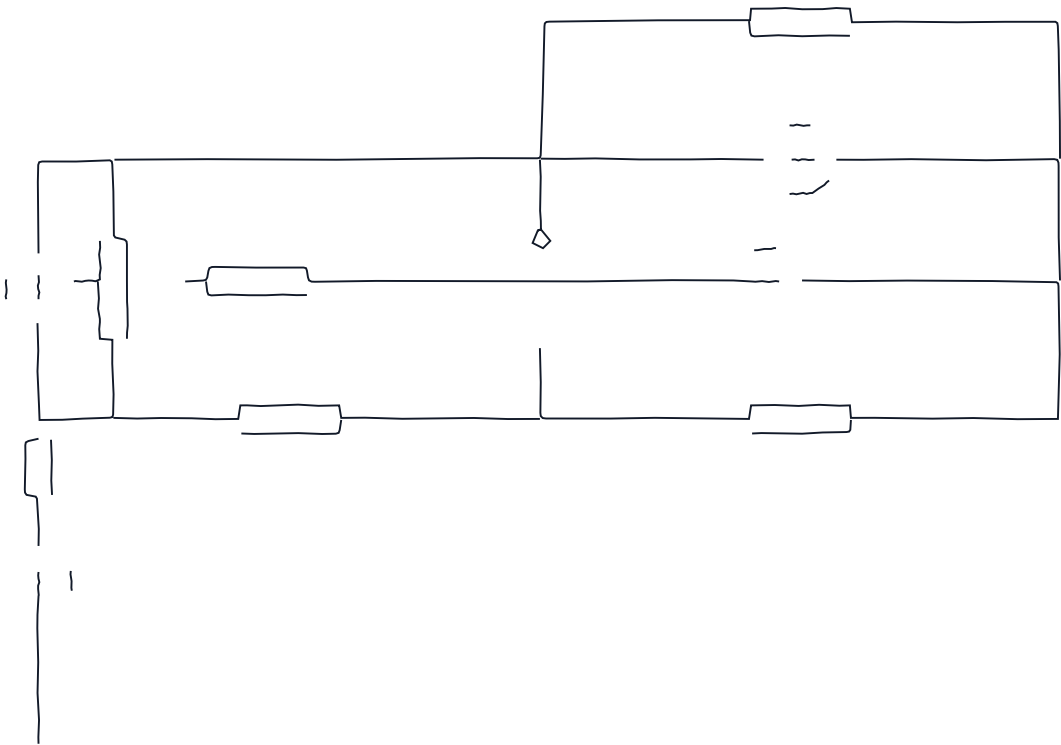


Рисунок 13 Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки

1) Найдём напряжение холостого хода U_{xx}