

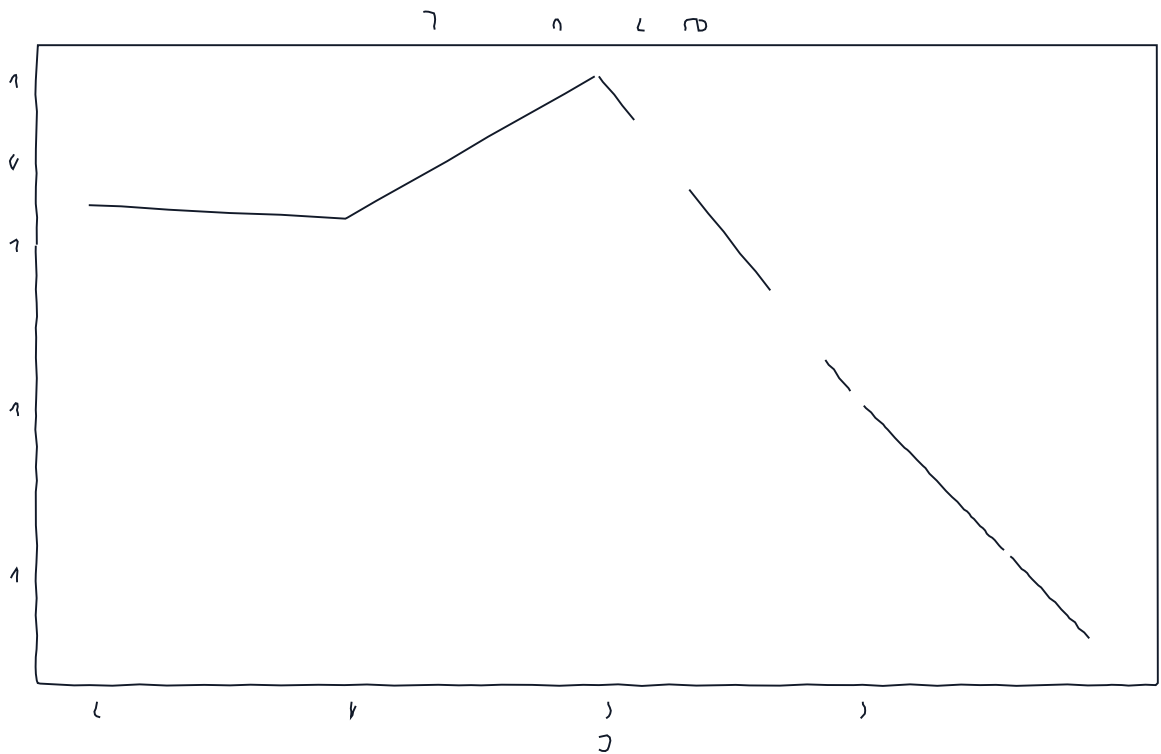


Рисунок 112 - Потенциальная диаграмма

2. РАСЧЕТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНЫМ
МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ТОКА

Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис 113

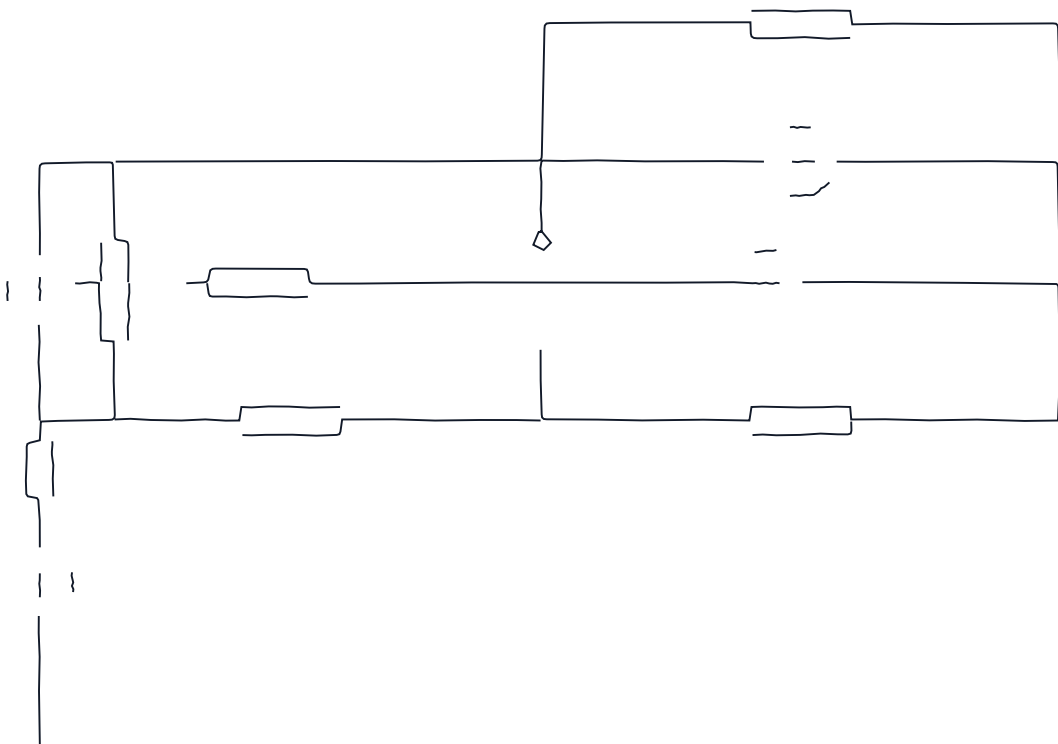


Рисунок 113 - Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки

1) Найти напряжение короткого замыкания $U_{кз}$