

Рисунок 112 - Потенциальная диаграмма

2. РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ СТРЕЛОДАВАТЕЛЕМ
МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ТОКА

Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис 113

Рисунок 113 - Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки

1) Найти напряжение холостного хода U_x