

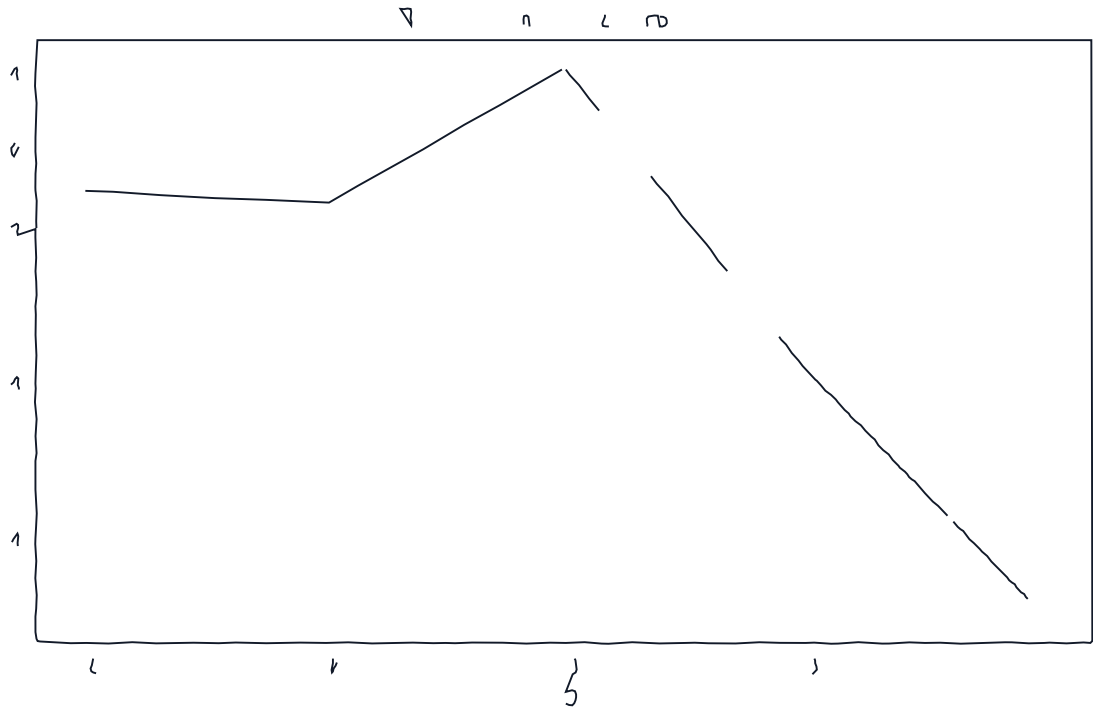


Рисунок 12 - Периодическая диаграмма

1) Определить значения тока в цепи указаний проводимости методом эквивалентного источника тока

Расчетная схема с разветвленной ветвью нагрузки показана на рис 13

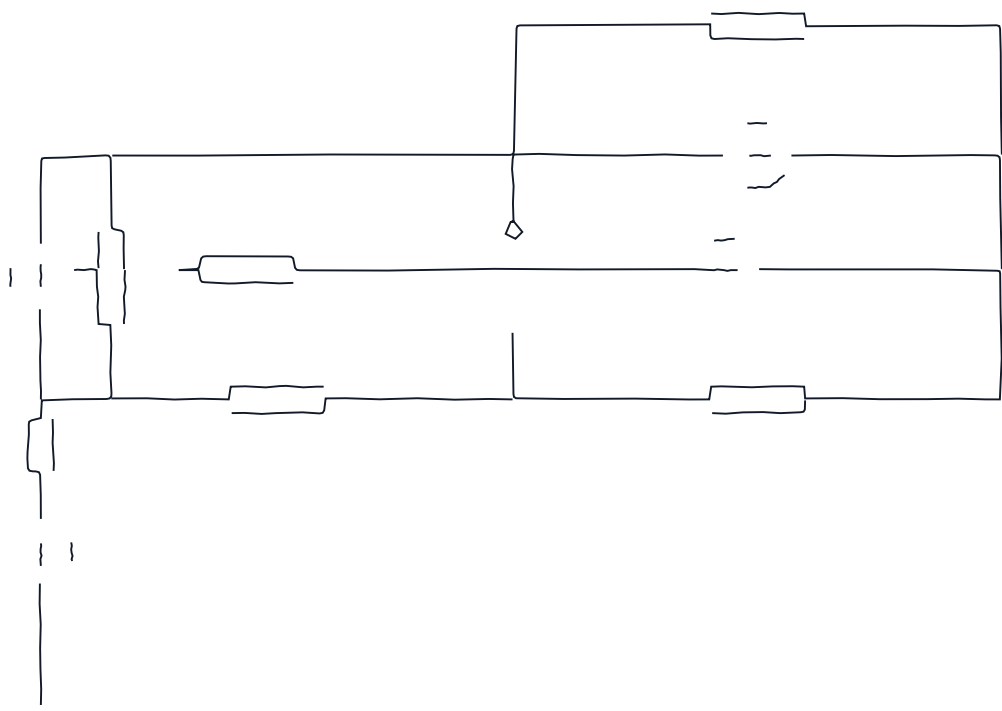


Рисунок 13 - Расчетная схема с разветвленной ветвью нагрузки

1) Найдите ток в ветви нагрузки