

Рисунок 12 - Панельная диаграмма

7. В результате анализа потока в сети узла АЗ АЗНЮИ ПРБИОД АВ АПБЛМ
методом эквивалентного сопротивления потока

Расчетная схема с разветвленной ветвью нагрузки показана на рис 13

Рисунок 13 - Расчетная схема с разветвленной ветвью нагрузки

1) Найти напряжения холостого хода $U_{хх}$