

Рисунок I12 — Потенциальная диаграмма

2. РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ТОКА

Расчетная схема разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис I13.

Рисунок I13 — Расчетная схема разомкнутой ветвью нагрузки

1) Найдём напряжение холостого хода $U_{\text{хх}}$