

Определяем эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавленных независимых источниках

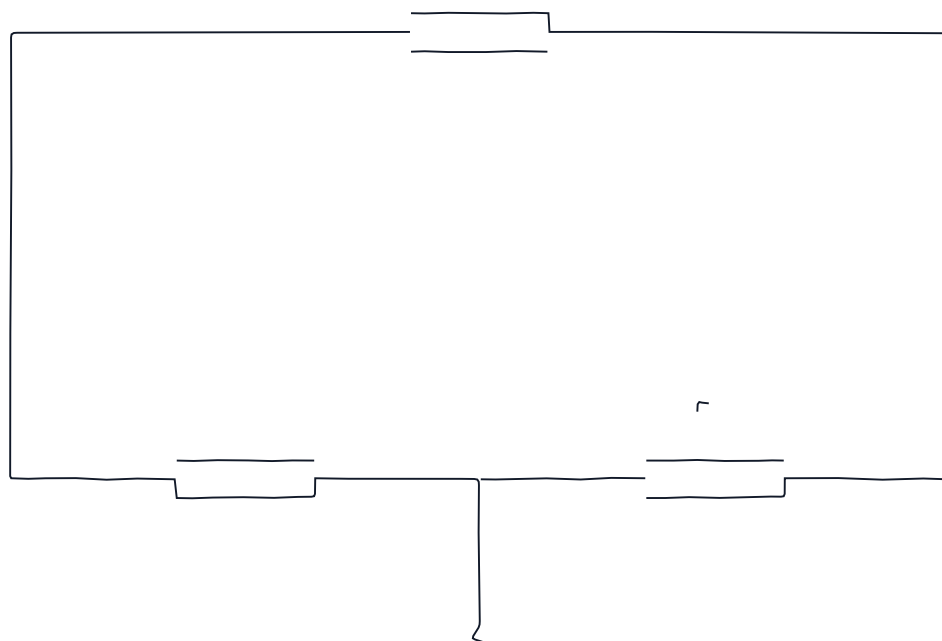
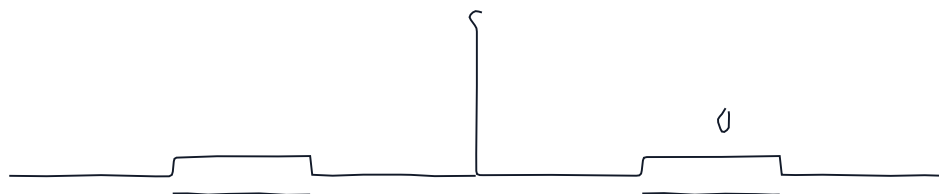


Рисунок 14 - Схема при подавлении независимых источников

2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы

После преобразований получаем расчетную схему для определения тока нагрузки