

Определяем эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавлении независимых источников

Рисунок 14 - Схема при подавлении независимых источников
2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы

После преобразований получаем расчетную схему для определения тока нагрузки