

Определить эквивалентное сопротивление схемы относительно выводов нагрузки и
поданных независимых источников

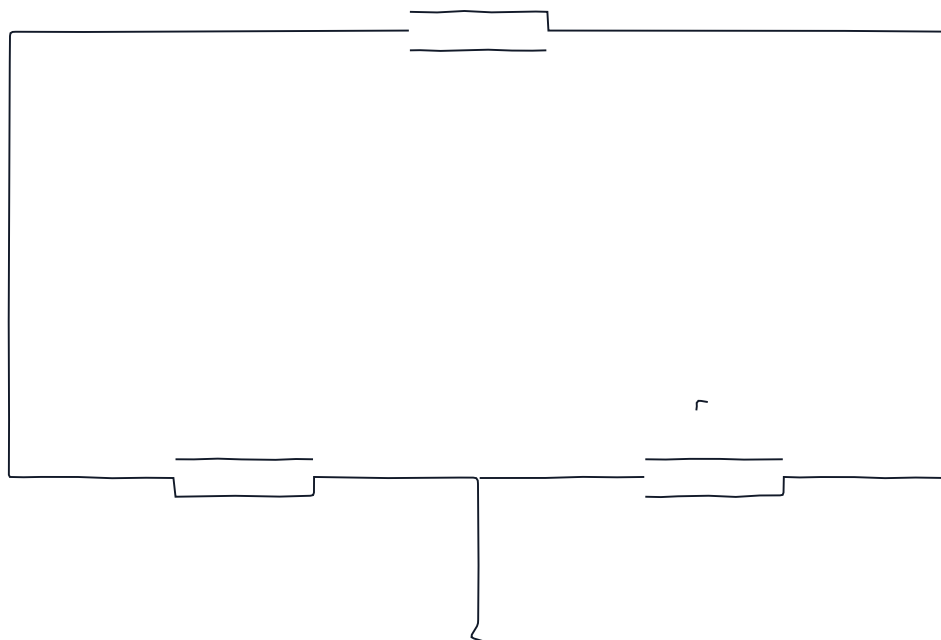
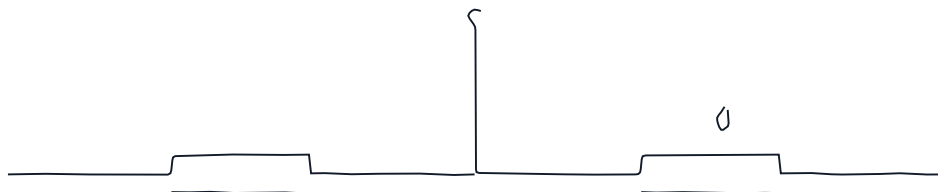


Рисунок 1/4 - Схема с поданными независимыми источниками

2) Найти эквивалентное сопротивление схемы

После преобразования получаем

расчетную схему для определения ~~тока~~ нагрузки