

Определить активные сопротивления схемы относительно входов нагрузки и
подаваемых независимых источников

Рисунок 1.4 - Схема при подаваемых независимых источниках

2) Найти активные сопротивления схемы

После преобразований получаем

расчетную схему для определения ~~тока~~ ~~нагрузки~~