

Определить эквивалентное сопротивление цепи относительно ветви нагрузки при подаваемых независимых источниках

Дисконт 13 - Схема при подаваемых независимых источниках

2) Найти эквивалентное сопротивление цепи

После преобразования получена расчетная схема для определения тока нагрузки