

Определяем эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавленных независимых источниках

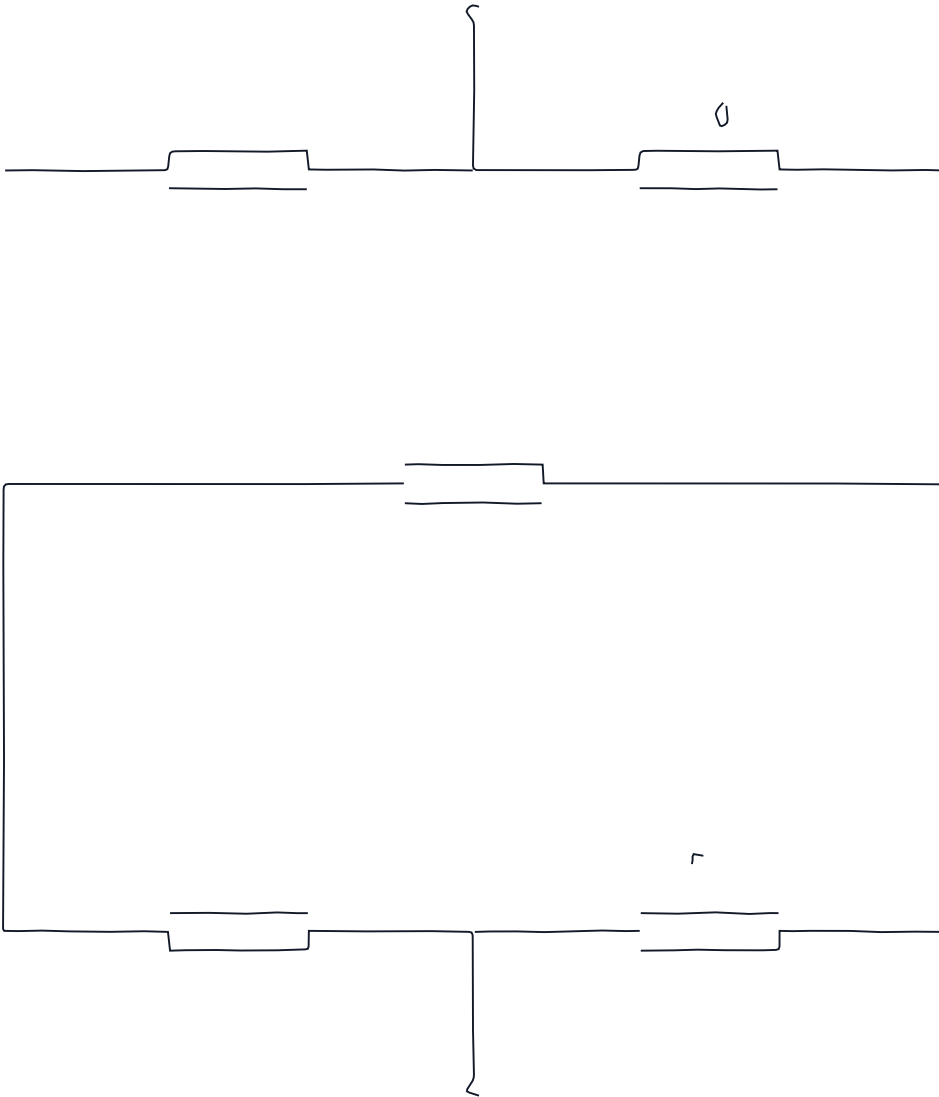


Рисунок 174 - Схема при подавленных независимых источниках

2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы

После преобразования получаем расчетную схему для определения тока нагрузки