

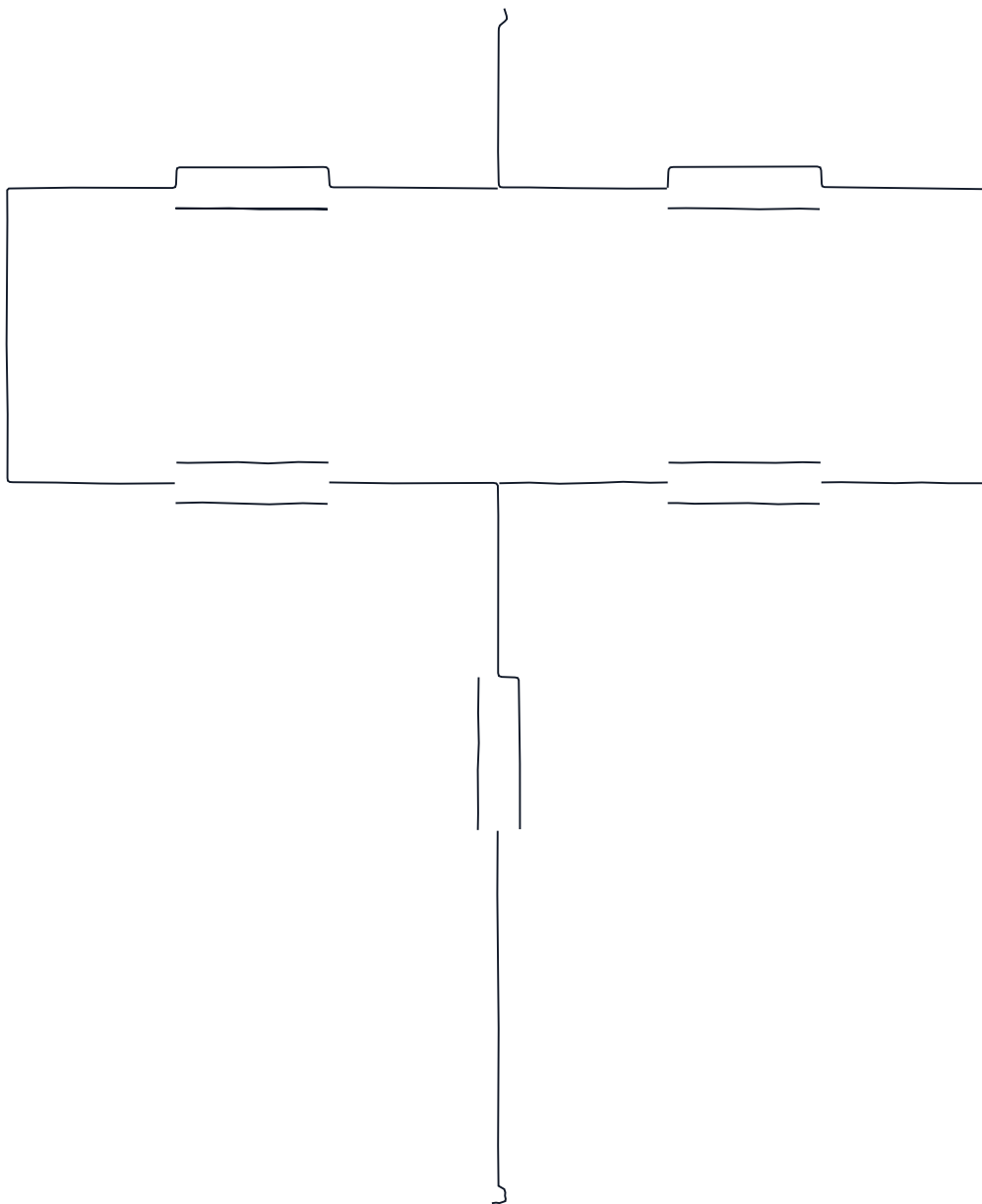


Рисунок 1.5 - Преобразованная расчетная схема

8) Найти ток I_1 по схеме эквивалентного источника тока